



# 第10章 控制单元的设计

计算机组成原理




## 10.1 组合逻辑设计

## 10.2 微程序设计

# 10.1 组合逻辑设计


## 一、组合逻辑控制单元框图

### 1. CU 外特性

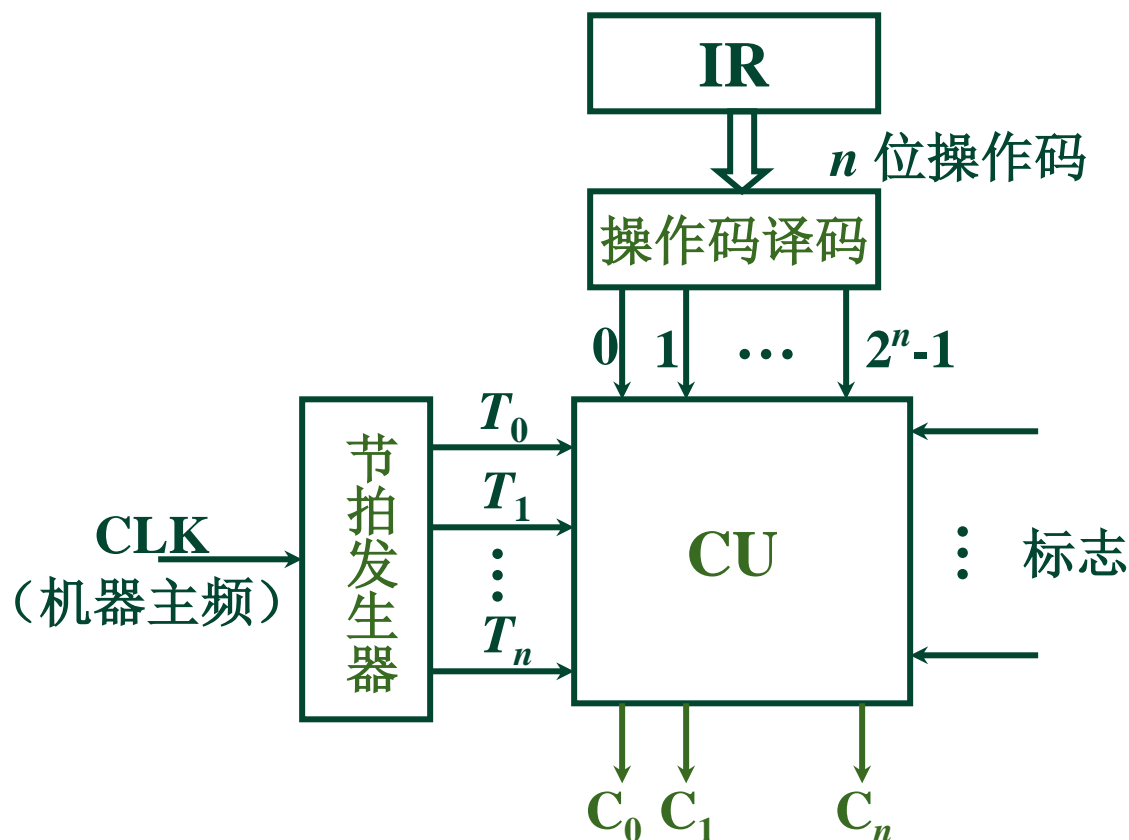

## 2. 节拍信号

10.1

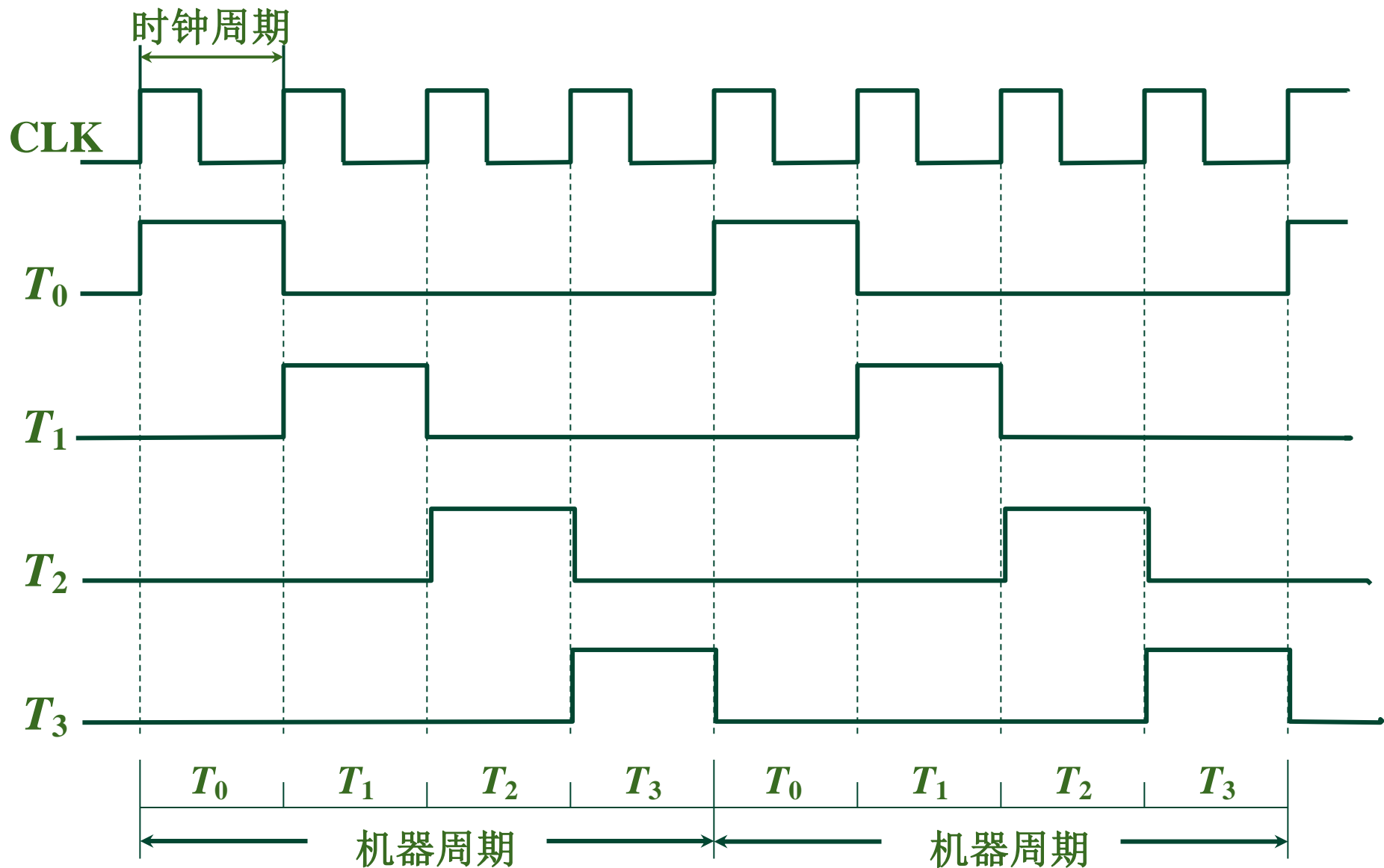


## 二、微操作的节拍安排

假设：采用 **同步** 控制方式

一个机器周期内有 **3个节拍**（时钟周期）

CPU 内部结构采用非总线方式

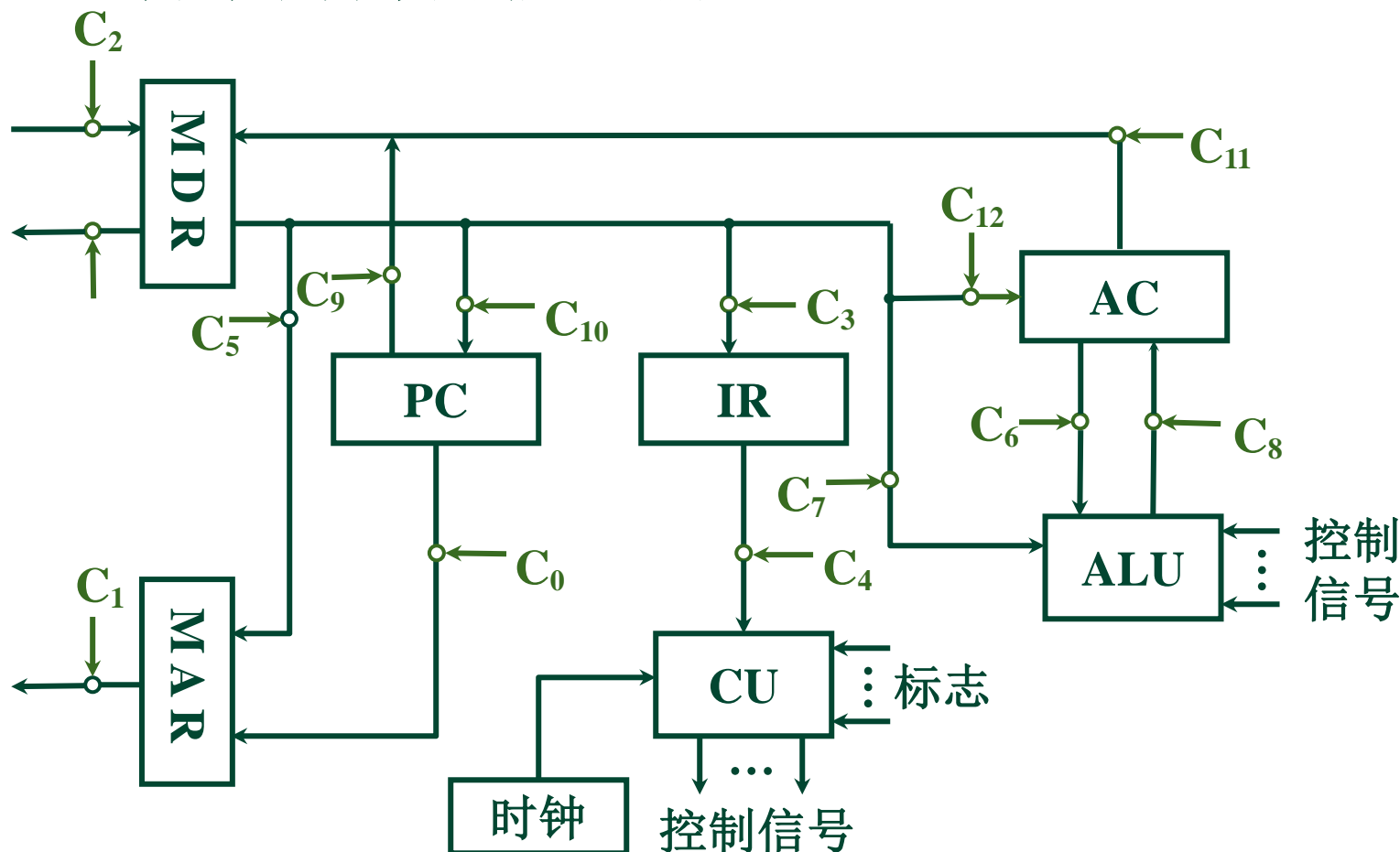

# 1. 安排微操作时序的原则

10.1

原则一 微操作的 先后顺序 不得随意 更改

原则二 被控对象不同 的微操作

尽量安排在 一个节拍 内完成

原则三 占用 时间较短 的微操作

尽量 安排在一个节拍 内完成

并允许有先后顺序

## 2. 取指周期 微操作的 节拍安排

10.1

$T_0$      $PC \longrightarrow MAR$

原则二

$1 \longrightarrow R$

$T_1$      $M(MAR) \longrightarrow MDR$

原则二

$(PC) + 1 \longrightarrow PC$

$T_2$      $MDR \longrightarrow IR$

原则三

$OP(IR) \longrightarrow ID$

## 3. 间址周期 微操作的 节拍安排

$T_0$      $Ad(IR) \longrightarrow MAR$

$1 \longrightarrow R$

$T_1$      $M(MAR) \longrightarrow MDR$

$T_2$      $MDR \longrightarrow Ad(IR)$

## 4. 执行周期 微操作的 节拍安排

10.1

① CLA  $T_0$

$T_1$

$T_2 \quad 0 \longrightarrow AC$

② COM  $T_0$

$T_1$

$T_2 \quad \overline{AC} \longrightarrow AC$

③ SHR  $T_0$

$T_1$

$T_2 \quad L(AC) \longrightarrow R(AC)$

$AC_0 \longrightarrow AC_0$



④ CSL       $T_0$   
                   $T_1$   
                   $T_2$      $R(AC) \longrightarrow L(AC)$        $AC_0 \longrightarrow AC_n$

⑤ STP       $T_0$   
                   $T_1$   
                   $T_2$      $0 \longrightarrow G$

⑥ ADD X     $T_0$      $Ad(IR) \longrightarrow MAR$        $1 \longrightarrow R$   
                   $T_1$      $M(MAR) \longrightarrow MDR$   
                   $T_2$      $(AC) + (MDR) \longrightarrow AC$

⑦ STA X     $T_0$      $Ad(IR) \longrightarrow MAR$        $1 \longrightarrow W$   
                   $T_1$      $AC \longrightarrow MDR$   
                   $T_2$      $MDR \longrightarrow M(MAR)$

⑧ LDA X       $T_0$      $\text{Ad ( IR )} \longrightarrow \text{MAR} \quad 1 \longrightarrow \text{R}$

$T_1$      $\text{M ( MAR )} \longrightarrow \text{MDR}$

$T_2$      $\text{MDR} \longrightarrow \text{AC}$

⑨ JMP X       $T_0$

$T_1$

$T_2$      $\text{Ad ( IR )} \longrightarrow \text{PC}$

⑩ BAN X       $T_0$

$T_1$

$T_2$      $\text{A}_0 \cdot \text{Ad ( IR )} + \bar{\text{A}}_0 \cdot \text{PC} \longrightarrow \text{PC}$

## 5. 中断周期 微操作的 节拍安排

10.1

$T_0$      $0 \longrightarrow \text{MAR}$                        $1 \longrightarrow \text{W}$                       硬件关中断

$T_1$      $\text{PC} \longrightarrow \text{MDR}$

$T_2$      $\text{MDR} \longrightarrow \text{M}(\text{MAR})$             向量地址  $\longrightarrow \text{PC}$

中断隐指令完成

❖ 教材P398-400

例10.1~10.2

### 三、组合逻辑设计步骤

- 设计指令的操作码，确定指令长度是固定的还是变长的。
- 确定机器周期、节拍和时钟周期，确定机器周期是固定的还是变长的。
- 根据指令功能和CPU的结构图，绘制每条指令的微操作流程图中并综合成一个总的流程图。
- 给微操作流程图中安排时序，确定每条指令所需的机器周期及在各机器周期需完成的操作，排出微操作时间表。
- 根据操作时间表写出微操作的逻辑表达式，即  
微操作 = 周期 · 节拍 · 时钟脉冲 · 指令码 · 其他条件
- 根据微操作的表达式，画出组合逻辑电路

# 三、组合逻辑设计步骤

10.1

## 1. 列出操作时间表

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP
FE 取指	$T_0$		$PC \rightarrow MAR$						
			$1 \rightarrow R$						
	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
			$(PC) + 1 \rightarrow PC$						
	$T_2$		$MDR \rightarrow IR$						
			$OP(IR) \rightarrow ID$						
		$I$	$1 \rightarrow IND$						
		$\bar{I}$	$1 \rightarrow EX$						

间址特征

## 1. 列出操作时间表

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP
IND 间址	$T_0$		Ad (IR) $\rightarrow$ MAR						
			$1 \rightarrow R$						
	$T_1$		M(MAR) $\rightarrow$ MDR						
	$T_2$		MDR $\rightarrow$ Ad (IR)						
		$\overline{IND}$	$1 \rightarrow EX$						

间址周期标志

# 三、组合逻辑设计步骤

10.1

## 1. 列出操作时间表

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP
EX 执行	$T_0$		$Ad(IR) \rightarrow MAR$						
			$1 \rightarrow R$						
			$1 \rightarrow W$						
	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
			$AC \rightarrow MDR$						
	$T_2$		$(AC) + (MDR) \rightarrow AC$						
			$MDR \rightarrow M(MAR)$						
			$MDR \rightarrow AC$						
			$0 \rightarrow AC$						



# 三、组合逻辑设计步骤

10.1

## 1. 列出操作时间表

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP
FE 取指	$T_0$		PC $\rightarrow$ MAR	1	1	1	1	1	1
			1 $\rightarrow$ R	1	1	1	1	1	1
	$T_1$		M(MAR) $\rightarrow$ MDR	1	1	1	1	1	1
			( PC ) +1 $\rightarrow$ PC	1	1	1	1	1	1
	$T_2$		MDR $\rightarrow$ IR	1	1	1	1	1	1
			OP( IR ) $\rightarrow$ ID	1	1	1	1	1	1
		I	1 $\rightarrow$ IND			1	1	1	1
		$\bar{I}$	1 $\rightarrow$ EX	1	1	1	1	1	1

## 1. 列出操作时间表

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP
IND 间址	$T_0$		Ad (IR) $\rightarrow$ MAR			1	1	1	1
			1 $\rightarrow$ R			1	1	1	1
	$T_1$		M(MAR) $\rightarrow$ MDR			1	1	1	1
	$T_2$		MDR $\rightarrow$ Ad (IR)			1	1	1	1
		$\overline{\text{IND}}$	1 $\rightarrow$ EX			1	1	1	1

# 三、组合逻辑设计步骤

10.1

## 1. 列出操作时间表

教材P402

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP
EX 执行	$T_0$		$Ad(IR) \rightarrow MAR$			1	1	1	
			$1 \rightarrow R$			1		1	
			$1 \rightarrow W$				1		
	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$			1		1	
			$AC \rightarrow MDR$				1		
	$T_2$		$(AC) + (MDR) \rightarrow AC$			1			
			$MDR \rightarrow M(MAR)$				1		
			$MDR \rightarrow AC$					1	
			$0 \rightarrow AC$	1					

## 2. 写出微操作命令的最简表达式


10.1

$$M(MAR) \longrightarrow MDR$$

$$= FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) \\ + EX \cdot T_1 (ADD + LDA)$$

$$= T_1 \{ FE + IND (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) \\ + EX (ADD + LDA) \}$$

### 3. 画出逻辑图

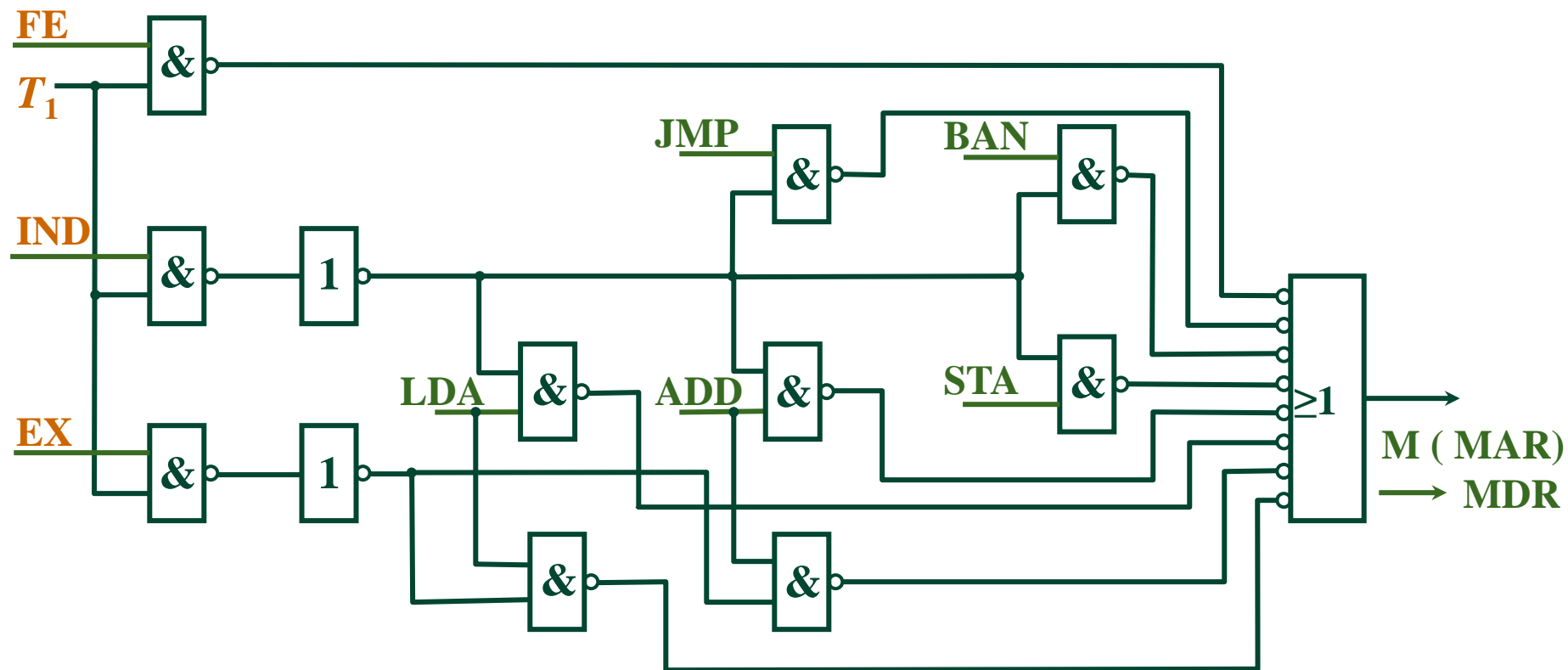

特点


- 思路清晰，简单明了
- 庞杂，调试困难，修改困难
- 速度快 （RISC）

# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

1
 
## 基本原理

- 将控制器看成产生固定时序控制信号的逻辑电路
- 输入信号：指令译码，时钟信号，反馈信号
- 输出信号：功能部件控制信号序列
- 设计目标：最少元件，最快速度
- 理论基础：布尔代数
- 组成器件：门电路，触发器




机器指令字 → 控制器信号序列

# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

2

## 单总线结构CPU

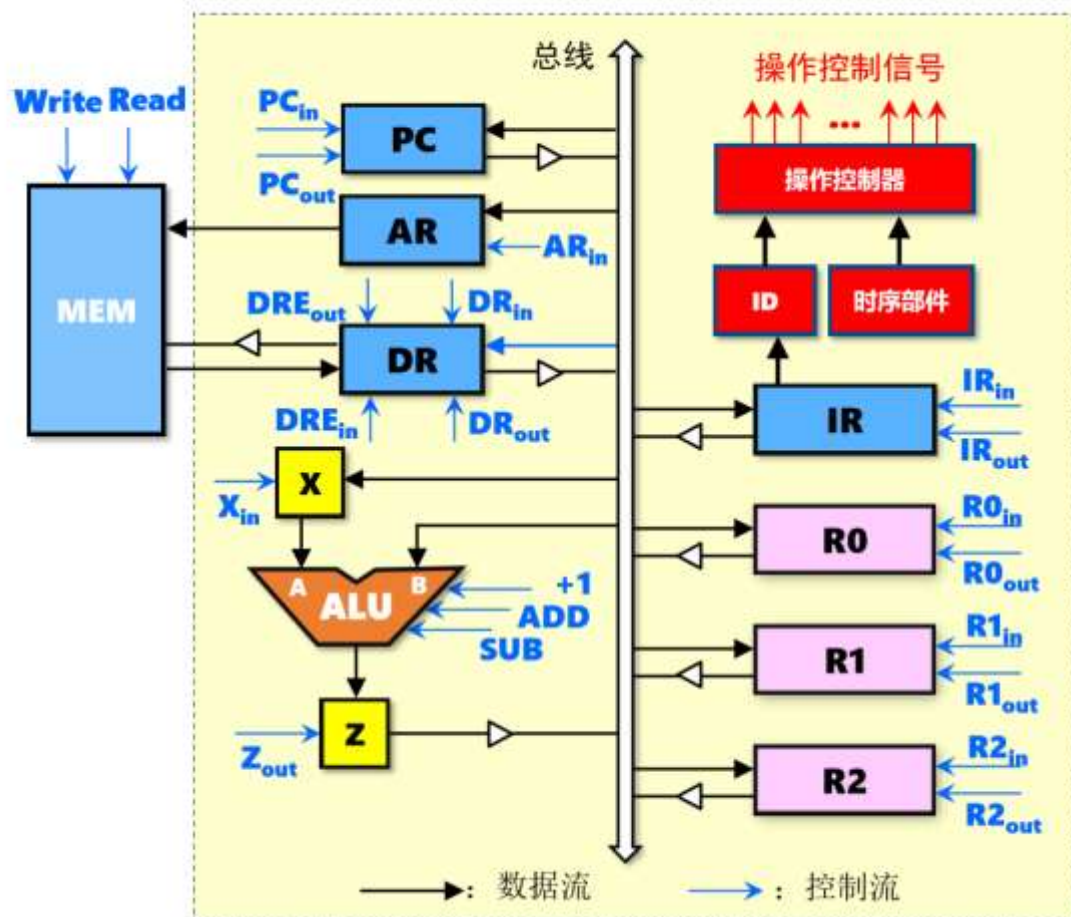1. **LOAD R0,6#**
2. **MOVE R1,10**
3. **ADD R0,R1**
4. **STORE R0,(R2)**
5. **JMP 1000**



# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

#	指令	指令功能
1	<b>LOAD R0,6#</b>	<b>Mem[6] → R0</b>
2	<b>MOVE R1,10</b>	<b>10 → R1</b>
3	<b>ADD R0,R1</b>	<b>(R0) + (R1) → R0</b>
4	<b>STORE R0,(R2)</b>	<b>(R0) → Mem[(R2)]</b>
5	<b>JMP 1000</b>	<b>1000 → PC</b>




# 实例：单总线CPU硬布线设计流程



## 取指令数据通路

$\text{Mem}[\text{PC}++] \rightarrow \text{IR}$

节拍	数据通路	控制信号
T1	$(\text{PC}) \rightarrow \text{AR}, (\text{PC}) \rightarrow \text{X}$	$\text{PC}_{\text{out}}, \text{AR}_{\text{in}}, \text{X}_{\text{in}}$
T2	$(\text{X}) + 1 \rightarrow \text{Z}$	$+1, \text{Read}$
T3	$(\text{Z}) \rightarrow \text{PC}, \text{Mem}[\text{AR}] \rightarrow \text{DR}$	$\text{Z}_{\text{out}}, \text{PC}_{\text{in}}, \text{DRE}_{\text{in}}, \text{Read}$
T4	$(\text{DR}) \rightarrow \text{IR}$	$\text{DR}_{\text{out}}, \text{IR}_{\text{in}}$

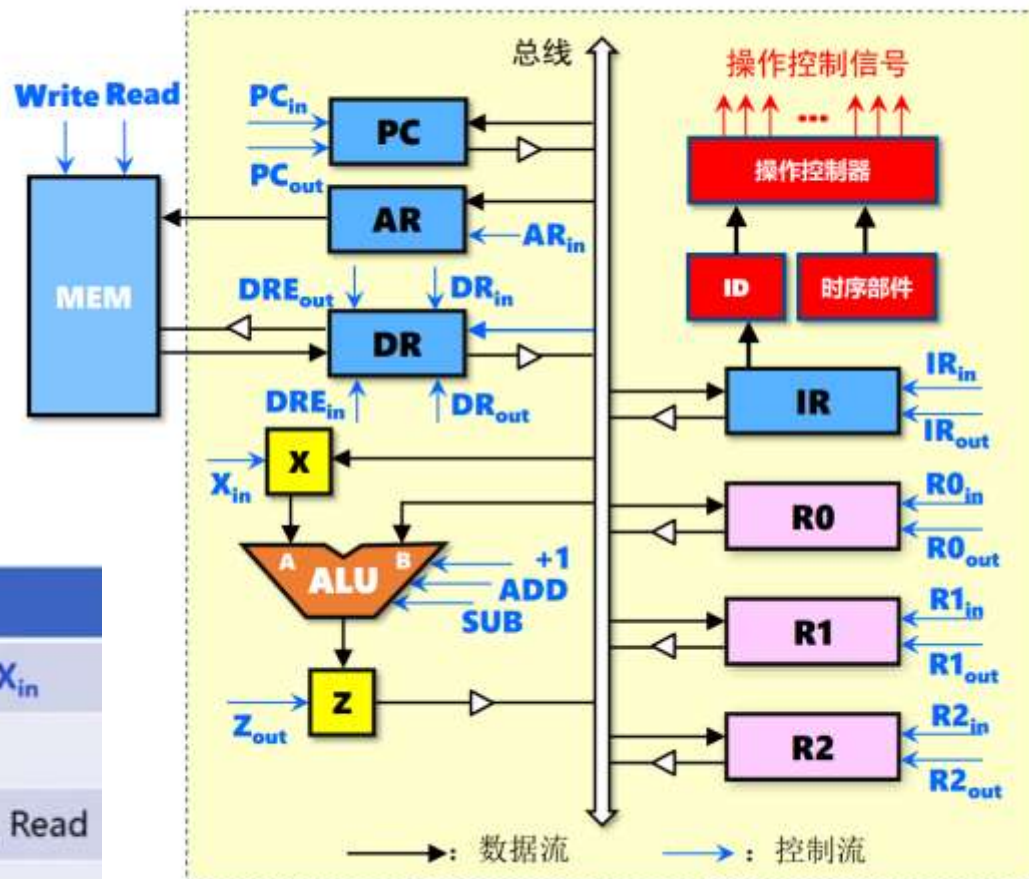


# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

## LOAD指令执行数据通路

**LOAD R0,6#**

**Mem[IR<sub>A</sub>] → Reg**

节拍	数据通路	控制信号
T1	(IR <sub>A</sub> )→AR <sub>i</sub>	IR <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
T2		Read
T3	Mem[AR]→DR	DRE <sub>in</sub> , Read
T4	(DR)→R0	DR <sub>out</sub> , R0 <sub>in</sub>

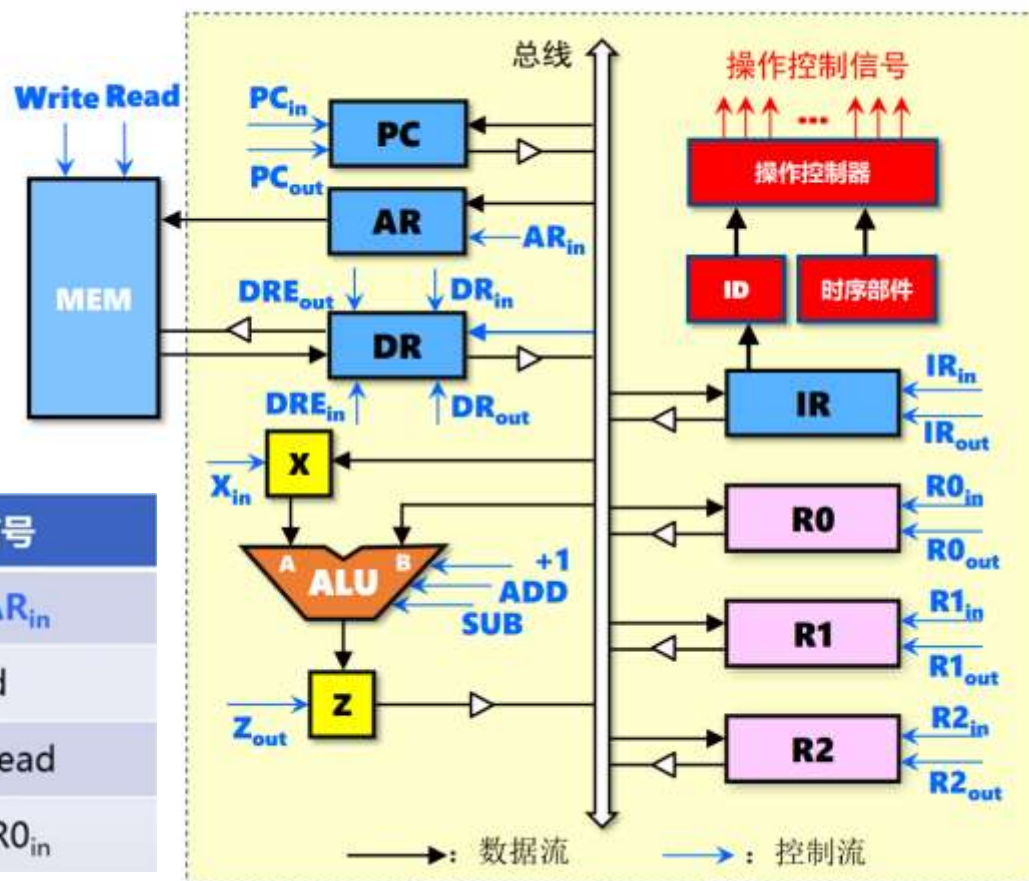


# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

MOVE指令执行数据通路

**MOVE R1,10**

$(IR_A) \rightarrow Reg$

节拍	数据通路	控制信号
T1	$(IR_A) \rightarrow R[1]$	$IR_{out}, R1_{in}$
T2		
T3		
T4		

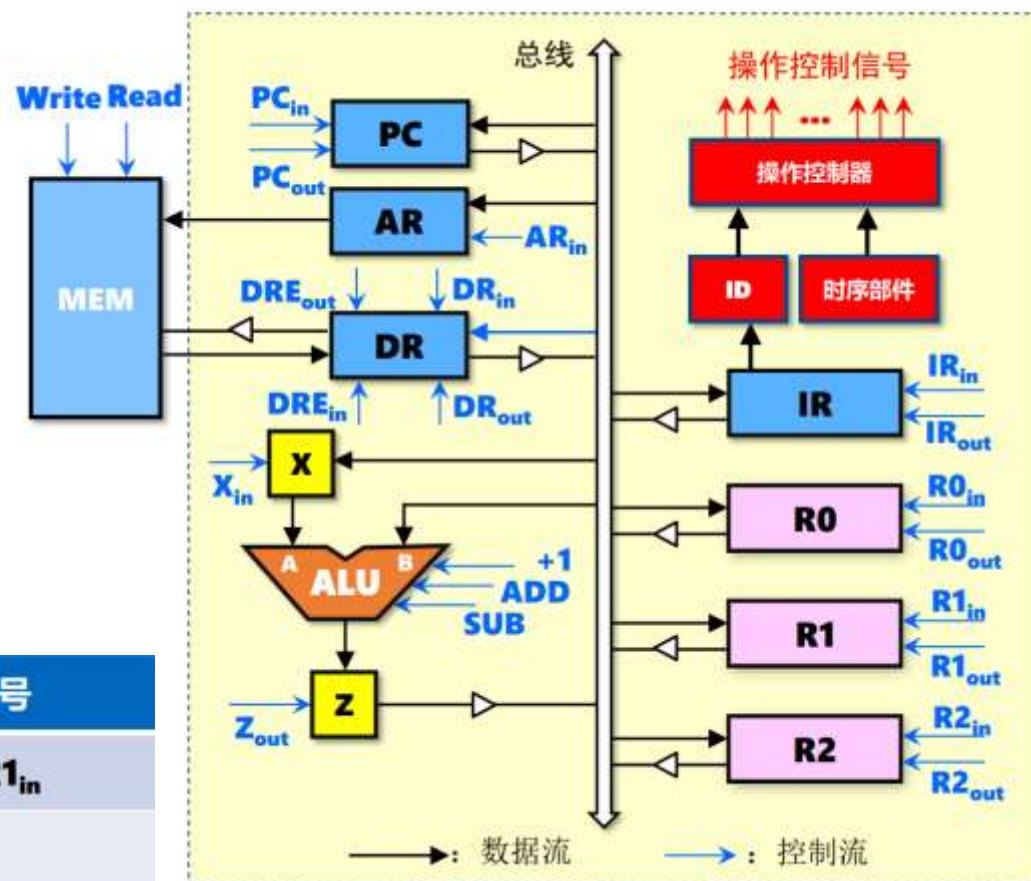




# 实例：单总线CPU硬布线设计流程



ADD指令执行数据通路

**ADD R0,R1**

**$(R0) + (R1) \rightarrow R0$**

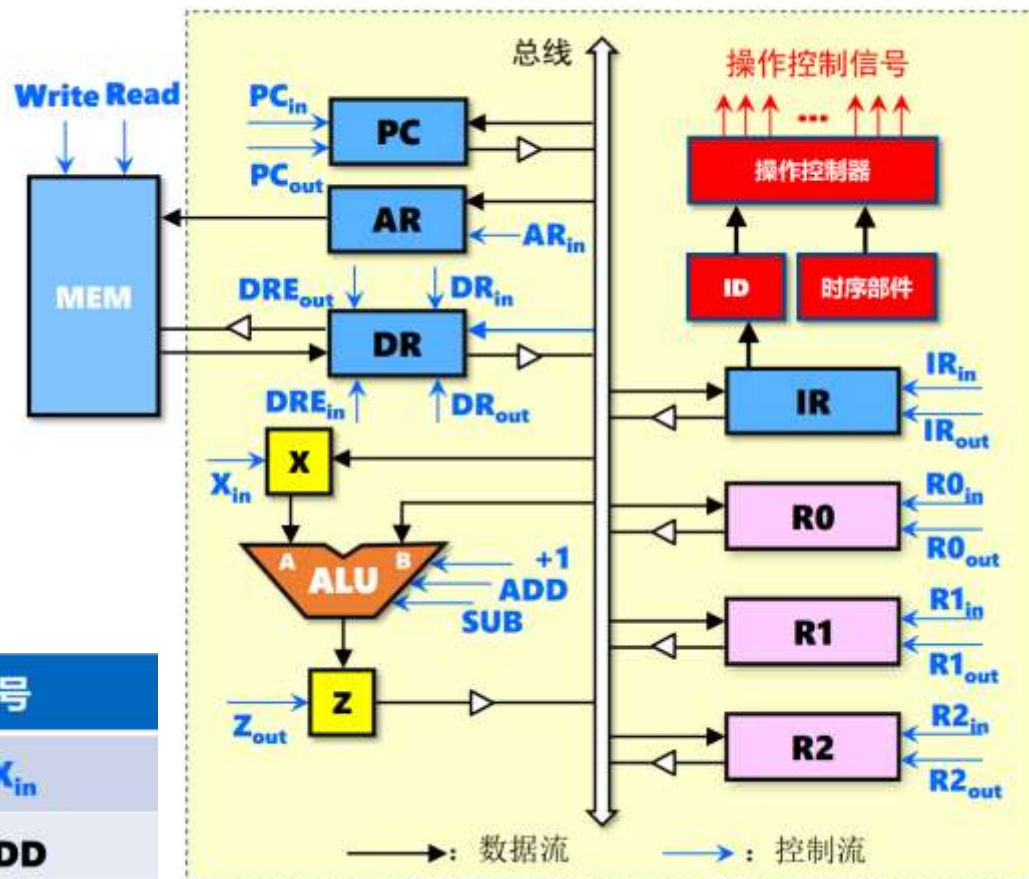

节拍	数据通路	控制信号
T1	$(R0) \rightarrow X$	$R0_{out}, X_{in}$
T2	$(X) + (R1) \rightarrow Z$	$R1_{out}, ADD$
T3	$(Z) \rightarrow R0$	$Z_{out}, R0_{in}$
T4		


# 实例：单总线CPU硬布线设计流程



STORE指令 数据通路

**STORE R0,(R2)**

**(R0) → Mem[R2]**

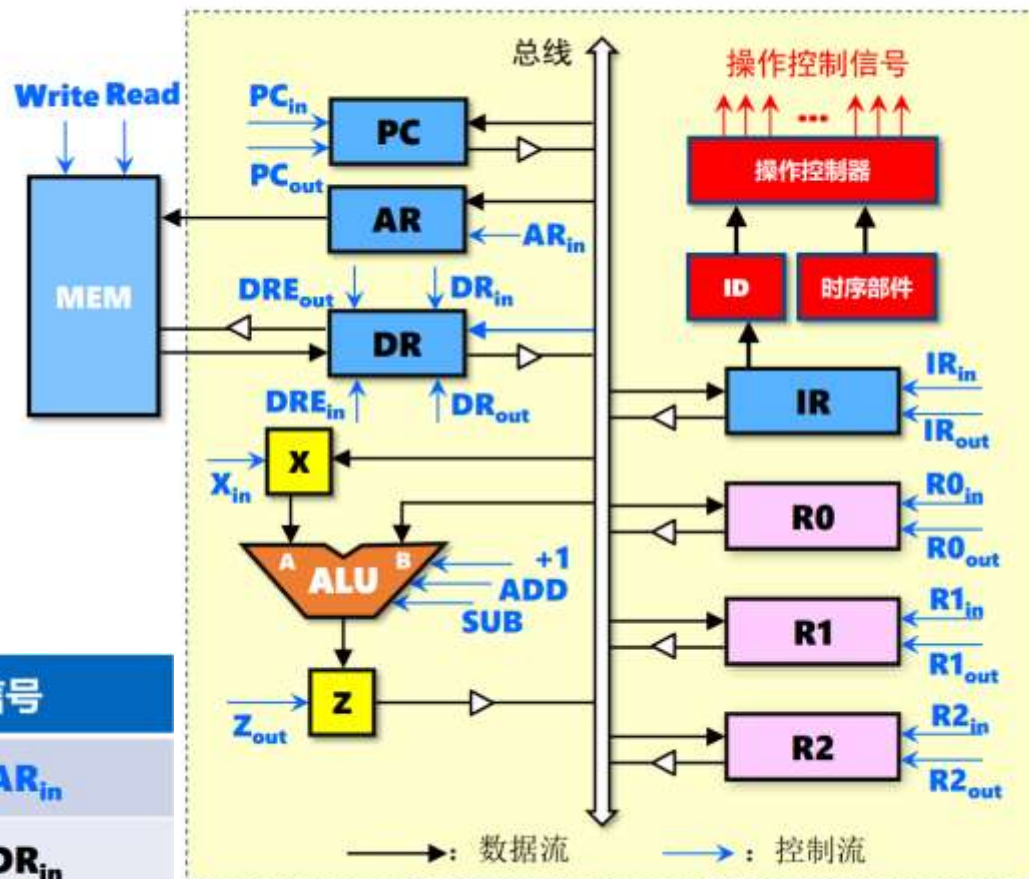


节拍	数据通路	控制信号
T1	(R2)→AR	R2 <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
T2	(R0)→DR	R0 <sub>out</sub> , DR <sub>in</sub>
T3	(DR) →Mem[AR]	DRE <sub>out</sub> , Write
T4		

# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

## JMP指令数据通路

**JMP 1000**

**$(IR_A) \rightarrow PC$**

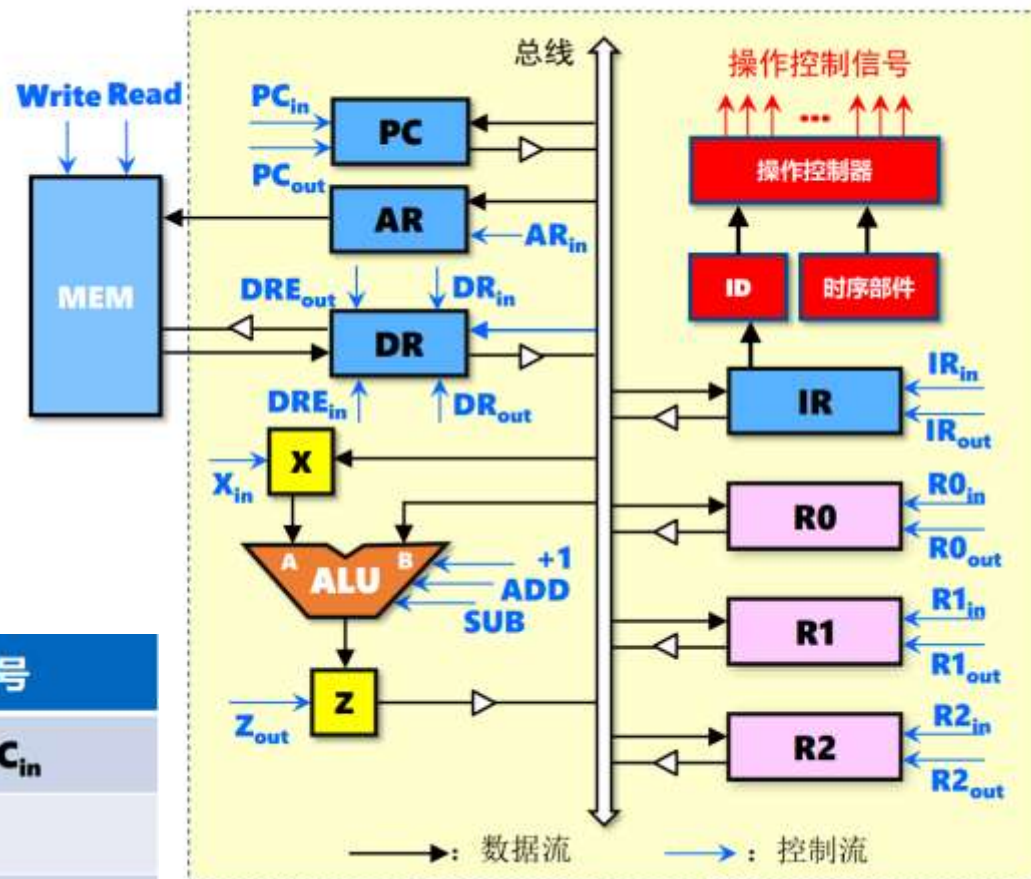

节拍	数据通路	控制信号
T1	$(IR_A) \rightarrow PC$	$IR_{out}, PC_{in}$
T2		
T3		
T4		



# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

## 3 单总线结构CPU指令周期

节拍	控制信号(4 cycles)
T1	PC <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub> , X <sub>in</sub>
T2	+1, Read
T3	Z <sub>out</sub> , PC <sub>in</sub> , DRE <sub>in</sub> , Read
T4	DR <sub>out</sub> , IR <sub>in</sub>

■ 定长指令周期：传统三级时序

◆ 2个机器周期，8个时钟周期、慢、设计简单

■ 变长指令周期：现代时序


◆ 时钟周期数可变，快，设计复杂

节拍	LOAD (4 cycles)	MOVE (1 cycles)	ADD (3 cycles)	STORE (3 cycles)	JMP (1 cycles)
T5	IR <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>	IR <sub>out</sub> , R1 <sub>in</sub>	R0 <sub>out</sub> , X <sub>in</sub>	R2 <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>	IR <sub>out</sub> , PC <sub>in</sub>
T6	Read		R1 <sub>out</sub> , ADD	R0 <sub>out</sub> , DR <sub>in</sub>	
T7	DRE <sub>in</sub> , Read		Z <sub>out</sub> , R0 <sub>in</sub>	DRE <sub>out</sub> , Write	
T8	DR <sub>out</sub> , R0 <sub>in</sub>				

# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

## 4 定长指令周期时序产生器 传统三级时序

固定2个机器周期，8个时钟节拍


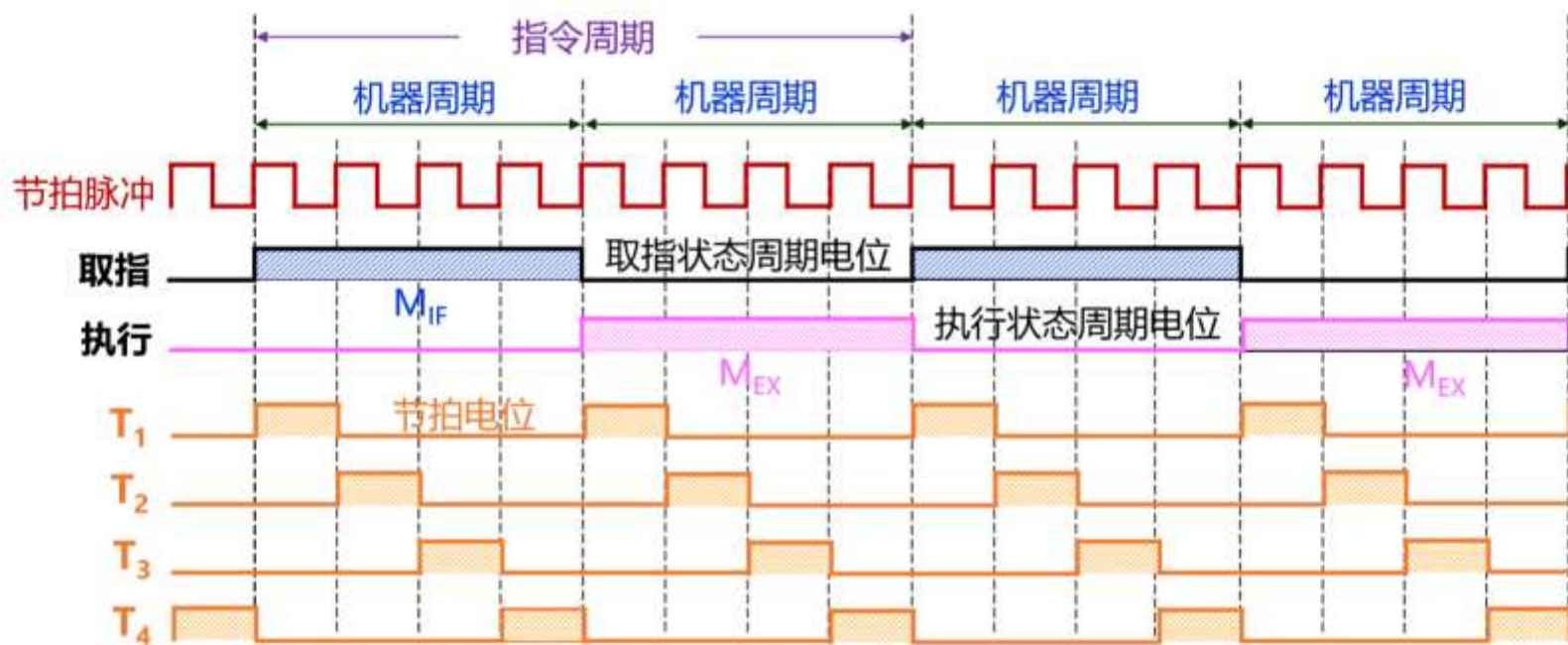


构建时序产生器 输出:  $M_{IF}$ ,  $M_{EX}$ ,  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ,  $T_4$



# 实例：单总线CPU硬布线设计流程


## 5 时序产生器状态机

 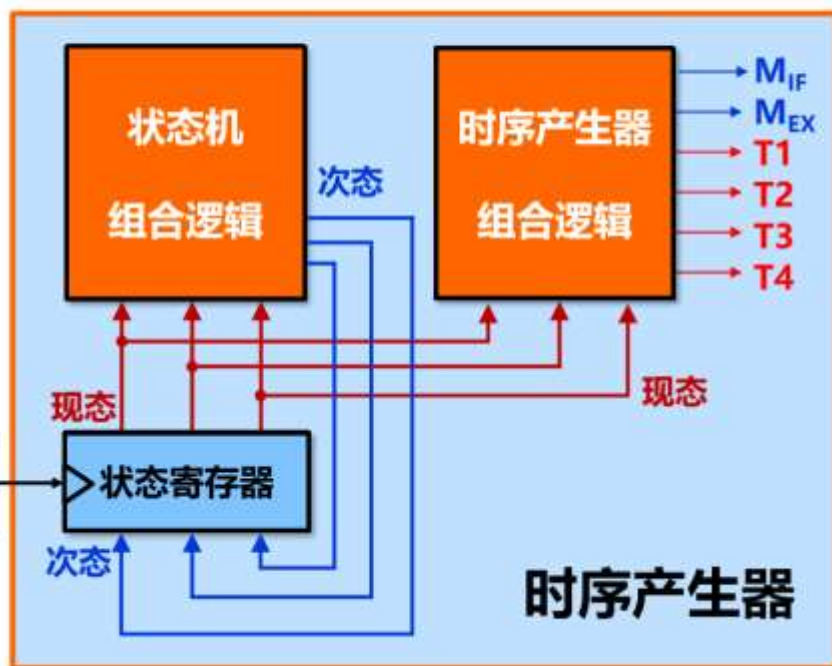

# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

6

## 硬布线控制器基本架构

 

时序产生器循环产生周期电位、节拍电位，供控制器对信号进行时间调制

# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

7

## 单总线CPU控制信号生成

$$C_n = \sum_{m,i,k,j} (I_m \cdot M_i \cdot T_k \cdot B_j)$$

$$\text{Read} = M_{IF} \cdot (T2+T3) + \text{LOAD} \cdot M_{EX} \cdot (T2+T3)$$

$$\text{AR}_{in} = M_{IF} \cdot T1 + (\text{LOAD} + \text{STORE}) \cdot M_{EX} \cdot T1$$

节拍	控制信号
T1	PC <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub> , X <sub>in</sub>
T2	+1, Read
T3	Z <sub>out</sub> , PC <sub>in</sub> , DRE <sub>in</sub> , Read
T4	DR <sub>out</sub> , IR <sub>in</sub>

取指令周期  
M<sub>IF</sub>

节拍	LOAD	MOVE	ADD	STORE	JMP
T1	IR <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>	IR <sub>out</sub> , R1 <sub>in</sub>	R0 <sub>out</sub> , X <sub>in</sub>	R2 <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>	IR <sub>out</sub> , PC <sub>in</sub>
T2	Read		R1 <sub>out</sub> , ADD	R0 <sub>out</sub> , DR <sub>in</sub>	
T3	DRE <sub>in</sub> , Read		Z <sub>out</sub> , R0 <sub>in</sub>	DRE <sub>out</sub> , Write	
T4	DR <sub>out</sub> , R0 <sub>in</sub>				

执行周期  
M<sub>EX</sub>

# 实例：单总线CPU硬布线设计流程

## 8 固定指令周期硬布线控制器设计过程

1. 设计三级时序产生器： 所有指令固定机器周期数，节拍数，
2. 列出所有机器指令的指令周期流程图，明确每个节拍的控制信号；
3. 找出产生同一微操作控制信号的条件；
4. 写出各微操作控制信号的布尔表达式；
5. 化简各表达式；
6. 利用组合逻辑电路实现。

$$C_n = \sum_i \left( M_i \cdot T_k \cdot B_j \cdot \sum_m I_m \right)$$

**【2016统考真题】单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中，错误的是( )。**

- A 可以采用单总线结构数据通路**
- B 处理器时钟频率较低
- C 在指令执行过程中控制信号不变
- D 每条指令的CPI为1


提交



## 10.2 微程序设计

### 一、微程序设计思想的产生

1951 英国剑桥大学教授 Wilkes

 


一条机器指令对应一个微程序

存入 ROM

存储逻辑

# 微指令的格式


微指令：

 

- ❖ 控制字段：操作控制，发出各种控制信号
- ❖ 下址字段：顺序控制，指出下条微指令地址，以控制微指令序列的执行顺序

## 二、微程序控制单元框图及工作原理


### 1. 机器指令对应的微程序

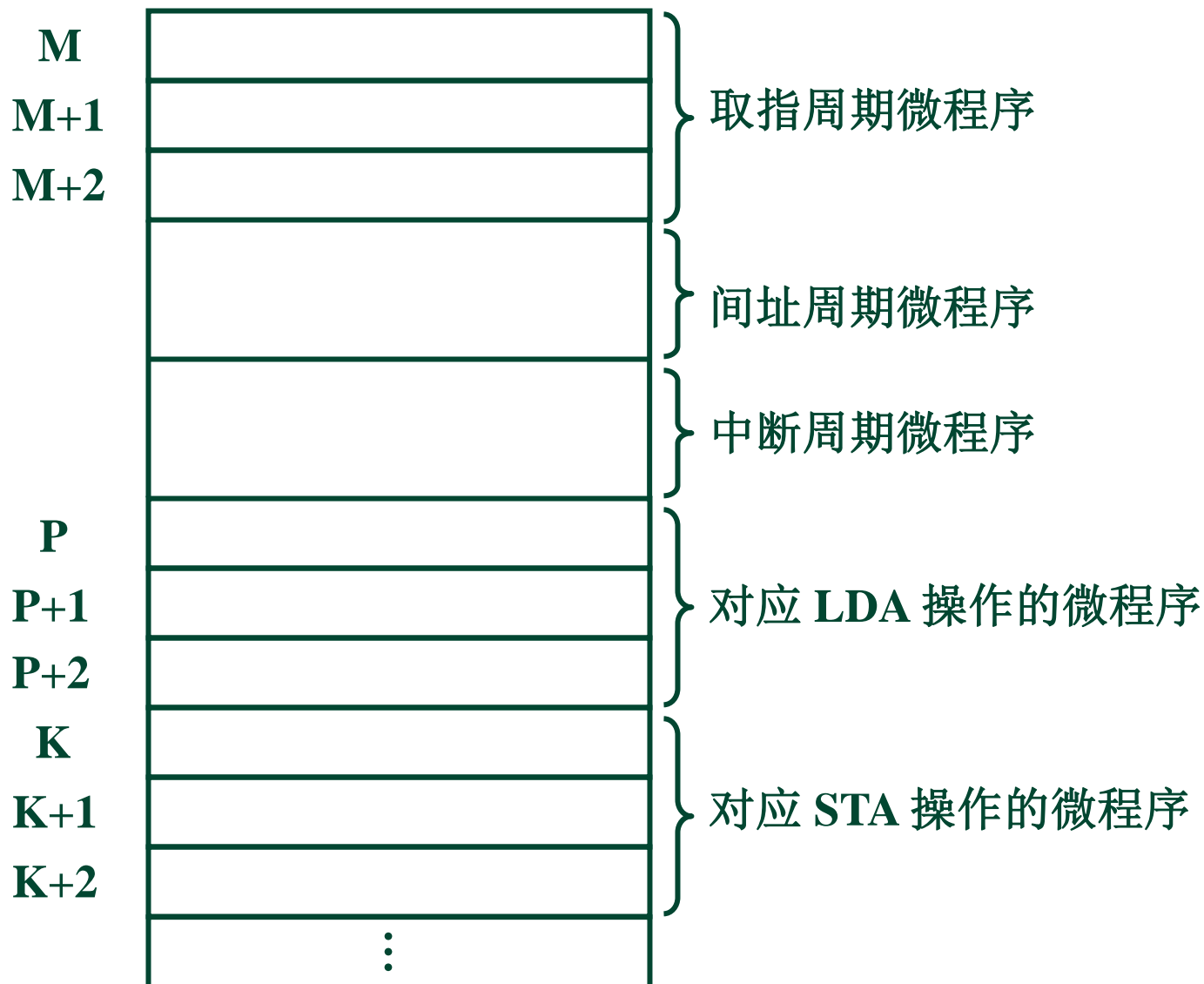





## 2. 微程序控制单元的基本框图

至 CPU 内部和系统总线的控制信号

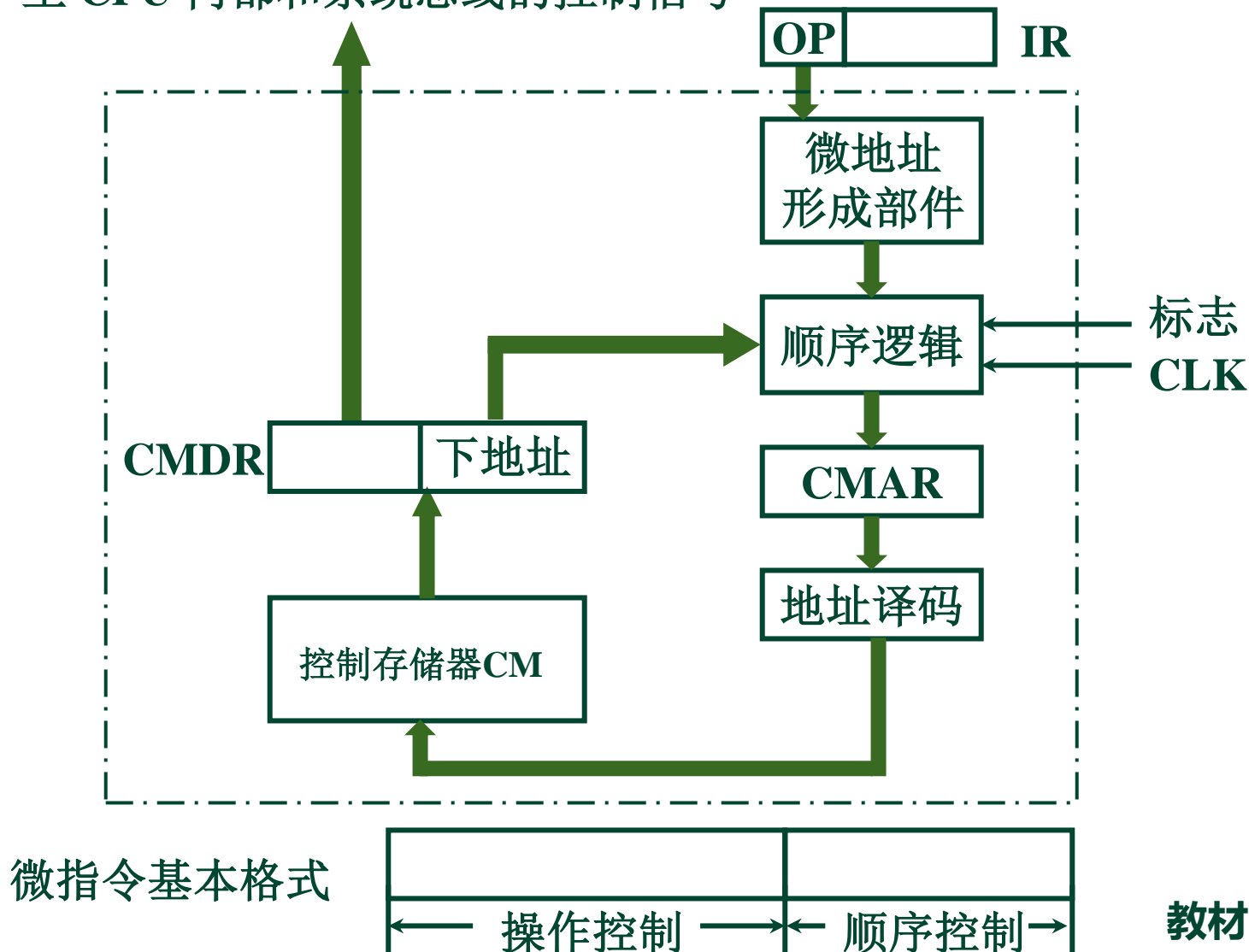

教材P405

## 二、微程序控制单元框图及工作原理

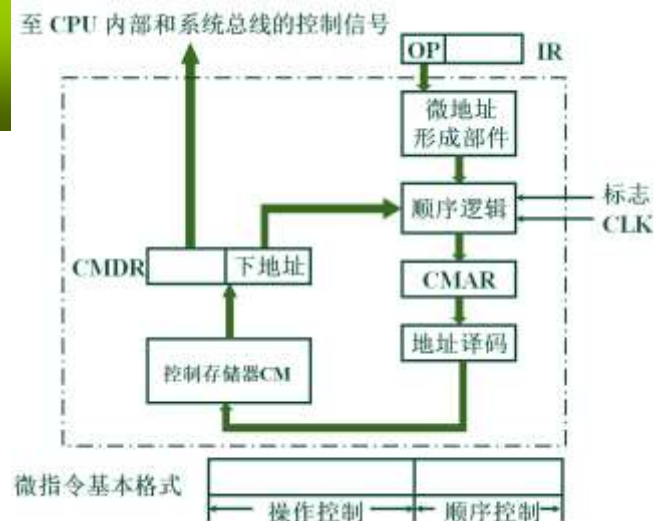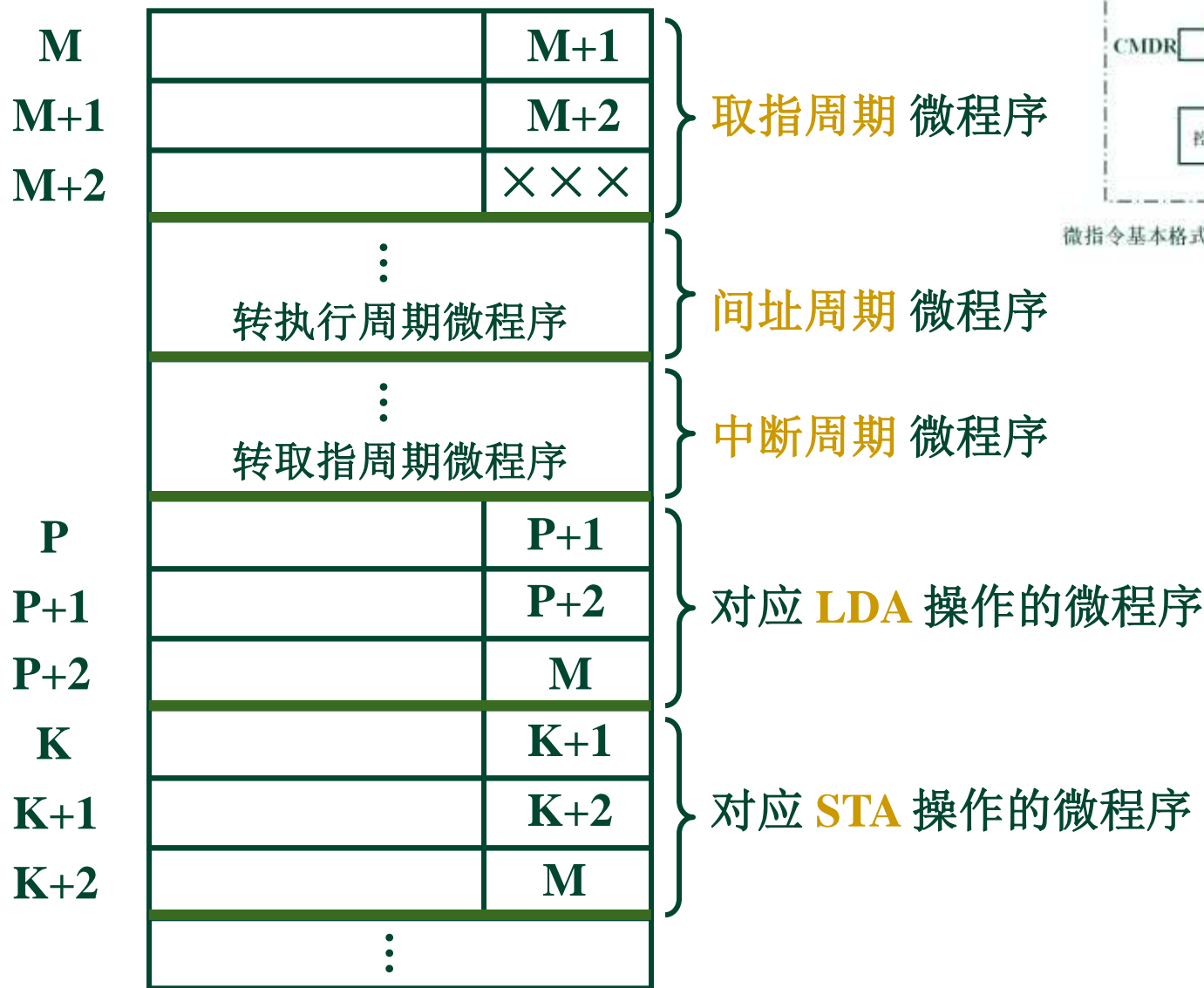

# 3. 工作原理

10.2

控存

主存

用户程序

LDA X  
ADD Y  
STA Z  
STP

M  
M+1  
M+2

P  
P+1  
P+2

Q  
Q+1  
Q+2

K  
K+1  
K+2

	M+1
	M+2
	× × ×
⋮	
	P+1
	P+2
	M
⋮	
	Q+1
	Q+2
	M
⋮	
	K+1
	K+2
	M
⋮	

取指周期  
微程序

对应 LDA 操  
作的微程序

对应 ADD 操  
作的微程序

对应 STA 操  
作的微程序

# 3. 工作原理

## (1) 取指阶段 执行 取指周期微程序

$M \rightarrow CMAR$

$CM(CMAR) \rightarrow CMDR$

由 CMDR 发命令 (控制信号)  
形成下条微指令地址  $M+1$

$Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$



$CM(CMAR) \rightarrow CMDR$

由 CMDR 发命令 (控制信号)  
形成下条微指令地址  $M+2$

$Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$

$CM(CMAR) \rightarrow CMDR$

由 CMDR 发命令 (控制信号)

 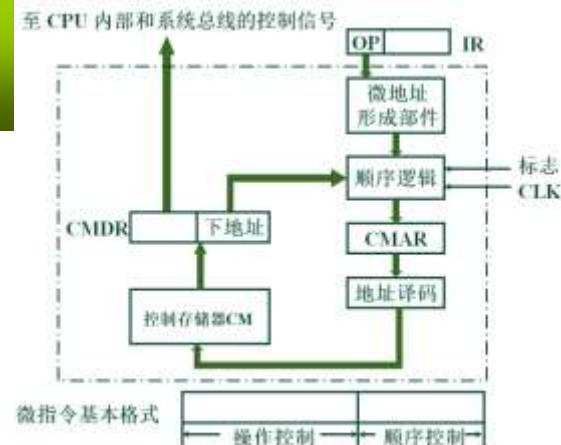

## (2) 执行阶段 执行 LDA 微程序

$OP(IR) \rightarrow \text{微地址形成部件} \rightarrow \text{CMAR}$

$(P \rightarrow \text{CMAR})$

$CM(\text{CMAR}) \rightarrow \text{CMDR}$

由 CMDR 发命令

形成下条微指令地址  $P+1$

$Ad(\text{CMDR}) \rightarrow \text{CMAR}$

$CM(\text{CMAR}) \rightarrow \text{CMDR}$

由 CMDR 发命令

形成下条微指令地址  $P+2$

$Ad(\text{CMDR}) \rightarrow \text{CMAR}$

$CM(\text{CMAR}) \rightarrow \text{CMDR}$

由 CMDR 发命令

形成下条微指令地址  $M$

$Ad(\text{CMDR}) \rightarrow \text{CMAR}$

$Ad(IR) \rightarrow \text{MAR}$

$1 \rightarrow R$




$M(\text{MAR}) \rightarrow \text{MDR}$



$\text{MDR} \rightarrow \text{AC}$



$(M \rightarrow \text{CMAR})$

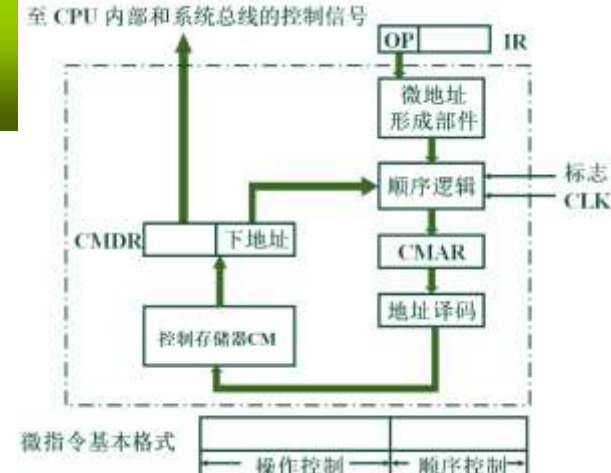

### (3) 取指阶段 执行取指微程序

10.2

$M \rightarrow \text{CMAR}$

$\text{CM}(\text{CMAR}) \rightarrow \text{CMDR}$

由 CMDR 发命令

⋮





全部微指令存在 CM 中，程序执行过程中 只需读出

- 关键
- 微指令的 操作控制字段如何形成微操作命令
  - 微指令的 后续地址如何形成

## 1. 直接编码（直接控制）方式

在微指令的操作控制字段中，  
每一位代表一个微操作命令

  


速度最快

某位为 “1” 表示该控制信号有效

## 2. 字段直接编码方式

将微指令的控制字段分成若干 “段”，  
每段经译码后发出控制信号

 


每个字段中的命令是 **互斥** 的

**缩短** 了微指令 **字长**，**增加** 了译码 **时间**



### 3. 字段间接编码方式

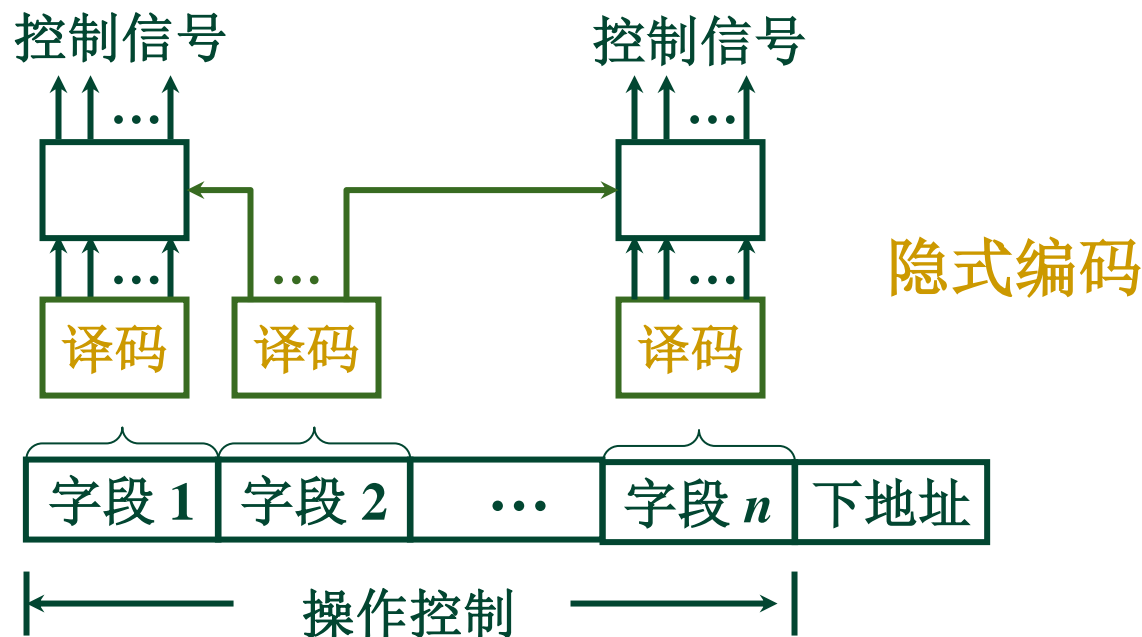

### 4. 混合编码

直接编码和字段编码（直接和间接）混合使用

### 5. 其他

1. 微指令的 **下地址字段** 指出（断定方式）
2. 根据机器指令的 **操作码** 形成：根据机器指令的操作码，由**微地址形成部件**形成对应该机器指令微程序的首地址。
3. **增量计数器**（顺序地址）

$$(CMAR) + 1 \longrightarrow CMAR$$


4. **分支转移**（转移指令）

操作控制字段	转移方式	转移地址
--------	------	------

转移方式      指明判别条件

转移地址      指明转移成功后的去向

### 5. 通过测试网络

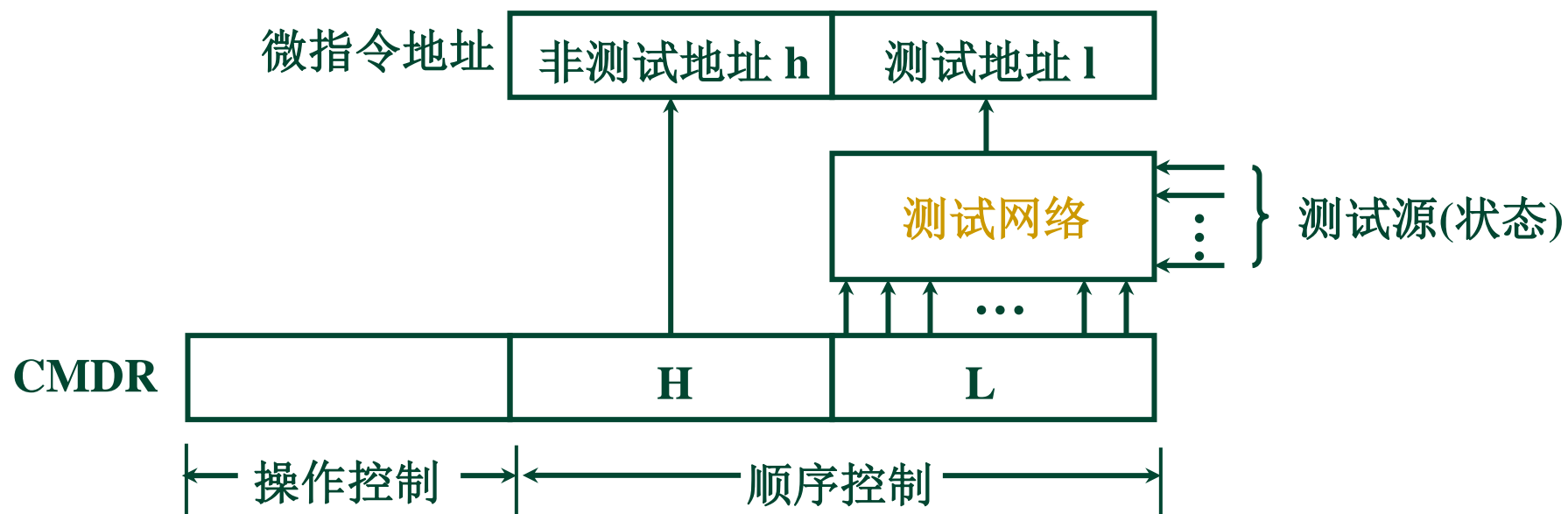


### 6. 由硬件产生微程序入口地址

加电后，**第一条微指令地址** 由专门 **硬件** 产生

**中断周期** 由 **硬件** 产生 **中断周期微程序首地址**

## 7. 后续微指令地址形成方式原理图

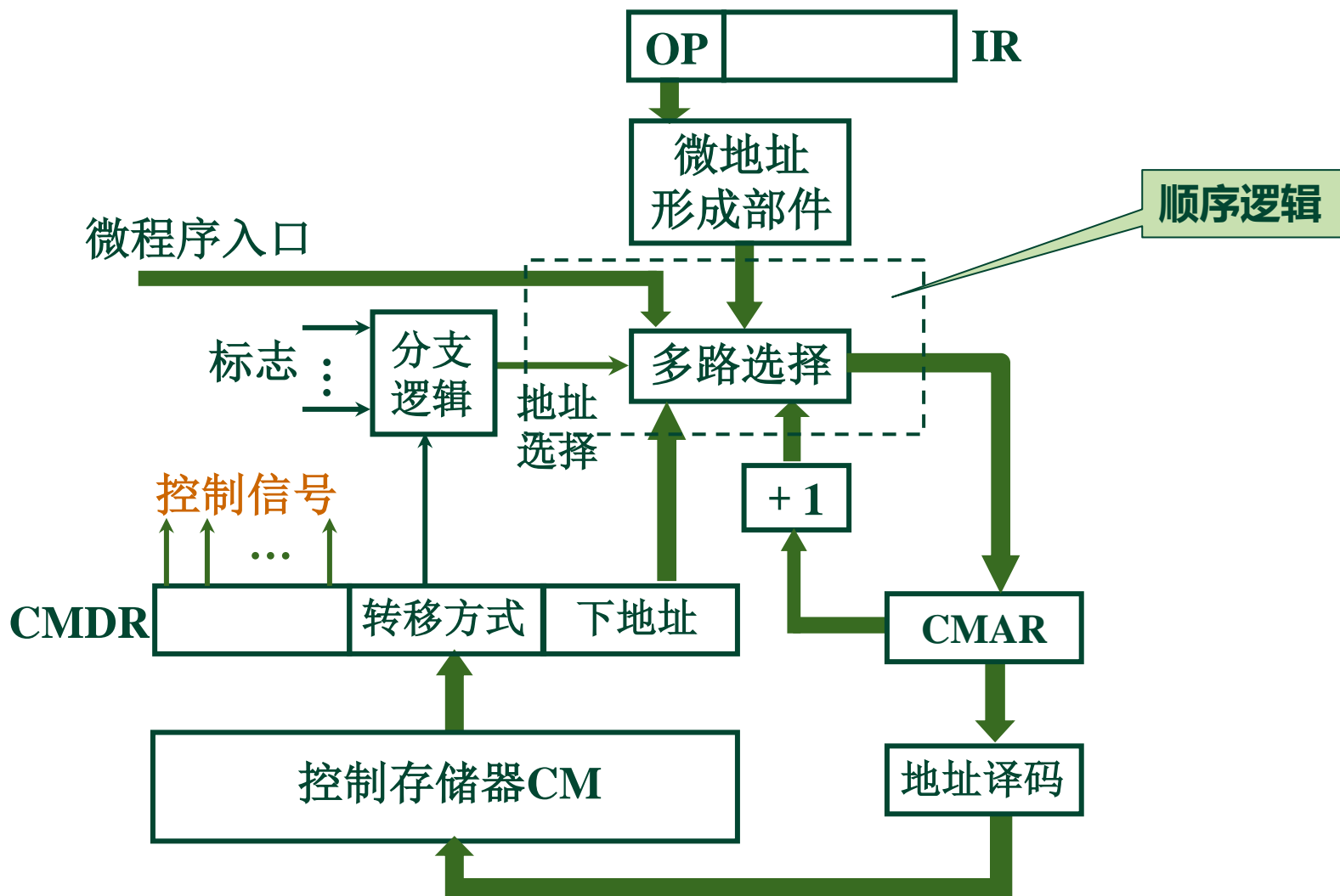

## 1. 水平型微指令 教材P411 P407图10.7

一次能定义并执行多个并行操作

如 直接编码、字段直接编码、字段间接编码、  
直接和字段混合编码

## 2. 垂直型微指令 教材P411 表10.2

类似机器指令操作码 的方式

由微操作码字段规定微指令的功能

- (1) 水平型微指令比垂直型微指令 并行操作能力强，  
灵活性强
- (2) 水平型微指令执行一条机器指令所要的  
微指令 数目少，速度快
- (3) 水平型微指令 用较短的微程序结构换取较长的  
微指令结构
- (4) 水平型微指令与机器指令 差别大

【2012统考真题】某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有33个微命令，构成5个互斥类，分别包含7、3、12、5和6个微命令，则操作控制字段至少有( )。

- ☐ A 5位
- ☐ B 6位
- ☒ C 15位
- ☐ D 33位

**提交**

## 六、静态微程序设计和动态微程序设计

**静态** 微程序无须改变，采用 **ROM**

**动态** 通过 **改变微指令** 和 **微程序** 改变机器指令，  
有利于仿真，采用 **EPROM**

## 七、毫微程序设计

### 1. 毫微程序设计的基本概念

**微程序设计** 用 **微程序** 解释机器指令


**毫微程序设计** 用 **毫微程序** 解释微程序

**毫微指令与微指令** 的关系好比 **微指令与机器指令** 的关系



## 2. 毫微程序控制存储器的基本组成


10.2

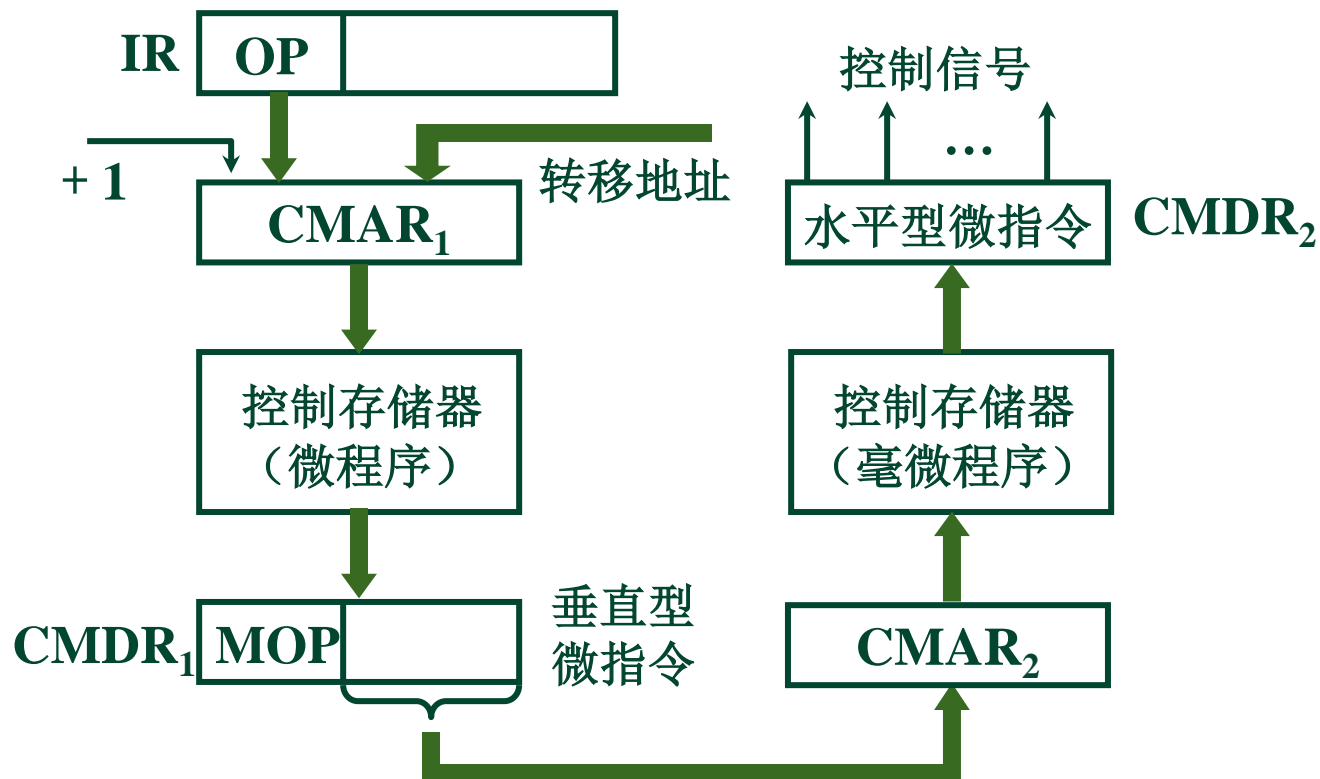

## 串行 微程序控制



## 并行 微程序控制

 

### 1. 写出对应机器指令的微操作及节拍安排

假设 CPU 结构与组合逻辑相同（非总线方式）

#### (1) 取指阶段微操作分析                      3 条微指令

$T_0$      $PC \rightarrow MAR$                        $1 \rightarrow R$

$T_1$      $M(MAR) \rightarrow MDR$      $(PC) + 1 \rightarrow PC$

$T_2$      $MDR \rightarrow IR$                        $OP(IR) \rightarrow$  微地址形成部件

还需考虑 如何读出 这 3 条微指令？

$Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$

$OP(IR) \rightarrow$  微地址形成部件  $\rightarrow CMAR$

教材P415

## (2) 取指阶段的微操作及节拍安排

10.2

考虑到需要 形成后续微指令的地址

$T_0$       $PC \longrightarrow MAR$                        $1 \longrightarrow R$

$T_1$       $Ad ( CMDR ) \longrightarrow CMAR$

$T_2$       $M ( MAR ) \longrightarrow MDR$      $( PC ) + 1 \longrightarrow PC$

$T_3$       $Ad ( CMDR ) \longrightarrow CMAR$

$T_4$       $MDR \longrightarrow IR$                        $OP ( IR ) \longrightarrow$  微地址形成部件

$T_5$       $OP ( IR ) \longrightarrow$  微地址形成部件  $\longrightarrow CMAR$

考虑到需形成后续微指令的地址

取指微程序的入口地址  $M$   
由微指令下地址字段指出

- 非访存指令

- ① CLA 指令

$$T_0 \quad 0 \longrightarrow AC$$

$$T_1 \quad Ad ( CMDR ) \longrightarrow CMAR$$

- ② COM 指令

$$T_0 \quad \overline{AC} \longrightarrow AC$$

$$T_1 \quad Ad ( CMDR ) \longrightarrow CMAR$$

## ③ SHR 指令

$$T_0 \quad L(AC) \longrightarrow R(AC) \quad AC_0 \longrightarrow AC_0$$

$$T_1 \quad Ad(CMDR) \longrightarrow CMAR$$

## ④ CSL 指令

$$T_0 \quad R(AC) \longrightarrow L(AC) \quad AC_0 \longrightarrow AC_n$$

$$T_1 \quad Ad(CMDR) \longrightarrow CMAR$$

## ⑤ STP 指令

$$T_0 \quad 0 \longrightarrow G$$

$$T_1 \quad Ad(CMDR) \longrightarrow CMAR$$

## ⑥ ADD 指令

$T_0$      $\text{Ad ( IR )} \longrightarrow \text{MAR}$          $1 \longrightarrow \text{R}$

$T_1$      $\text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$

$T_2$      $\text{M ( MAR )} \longrightarrow \text{MDR}$

$T_3$      $\text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$

$T_4$      $( \text{AC} ) + ( \text{MDR} ) \longrightarrow \text{AC}$

$T_5$      $\text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$

## ⑦ STA 指令

$T_0$      $\text{Ad ( IR )} \longrightarrow \text{MAR}$          $1 \longrightarrow \text{W}$

$T_1$      $\text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$

$T_2$      $\text{AC} \longrightarrow \text{MDR}$

$T_3$      $\text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$

$T_4$      $\text{MDR} \longrightarrow \text{M ( MAR )}$

$T_5$      $\text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$



## ⑧ LDA 指令

$T_0$      $\text{Ad ( IR )} \longrightarrow \text{MAR}$      $1 \longrightarrow \text{R}$

$T_1$      $\text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$

$T_2$      $\text{M ( MAR )} \longrightarrow \text{MDR}$

$T_3$      $\text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$

$T_4$      $\text{MDR} \longrightarrow \text{AC}$

$T_5$      $\text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$

# • 转移类指令

10.2

## ⑨ JMP 指令

$$T_0 \quad \text{Ad ( IR )} \longrightarrow \text{PC}$$

$$T_1 \quad \text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$$

## ⑩ BAN 指令

$$T_0 \quad A_0 \cdot \text{Ad ( IR )} + \bar{A}_0 \cdot (\text{PC}) \longrightarrow \text{PC}$$

$$T_1 \quad \text{Ad ( CMDR )} \longrightarrow \text{CMAR}$$

全部微操作 20个

微指令 38条

## 2. 确定微指令格式

### (1) 微指令的编码方式

采用直接控制

### (2) 后续微指令的地址形成方式

由机器指令的操作码通过微地址形成部件形成

由微指令的下地址字段直接给出

### (3) 微指令字长

由 20 个微操作

确定 操作控制字段      最少 20 位

由 38 条微指令

确定微指令的 下地址字段 为 6 位

微指令字长 可取  $20 + 6 = 26$  位

## (4) 微指令字长的确定

10.2

38 条微指令中有 19 条

是用于形成后续微指令地址  $\longrightarrow$  CMAR

其中  $\left\{ \begin{array}{ll} 1 \text{ 条} & OP(IR) \longrightarrow \text{微地址形成部件} \longrightarrow \text{CMAR} \\ 18 \text{ 条} & Ad(CMDR) \longrightarrow \text{CMAR} \end{array} \right.$

若用  $Ad(CMDR)$  直接送控存地址线

则省去了输至 CMAR 的时间，省去了 CMAR 教材P417

同理  $OP(IR) \longrightarrow \text{微地址形成部件} \longrightarrow \text{控存地址线}$  教材P418  
图10.16

可省去 19 条微指令，2 个微操作

$$38 - 19 = 19$$


$$20 - 2 = 18$$

下地址字段最少取 5 位

操作控制字段最少取 18 位

## (5) 省去了 CMAR 的控制存储器

10.2

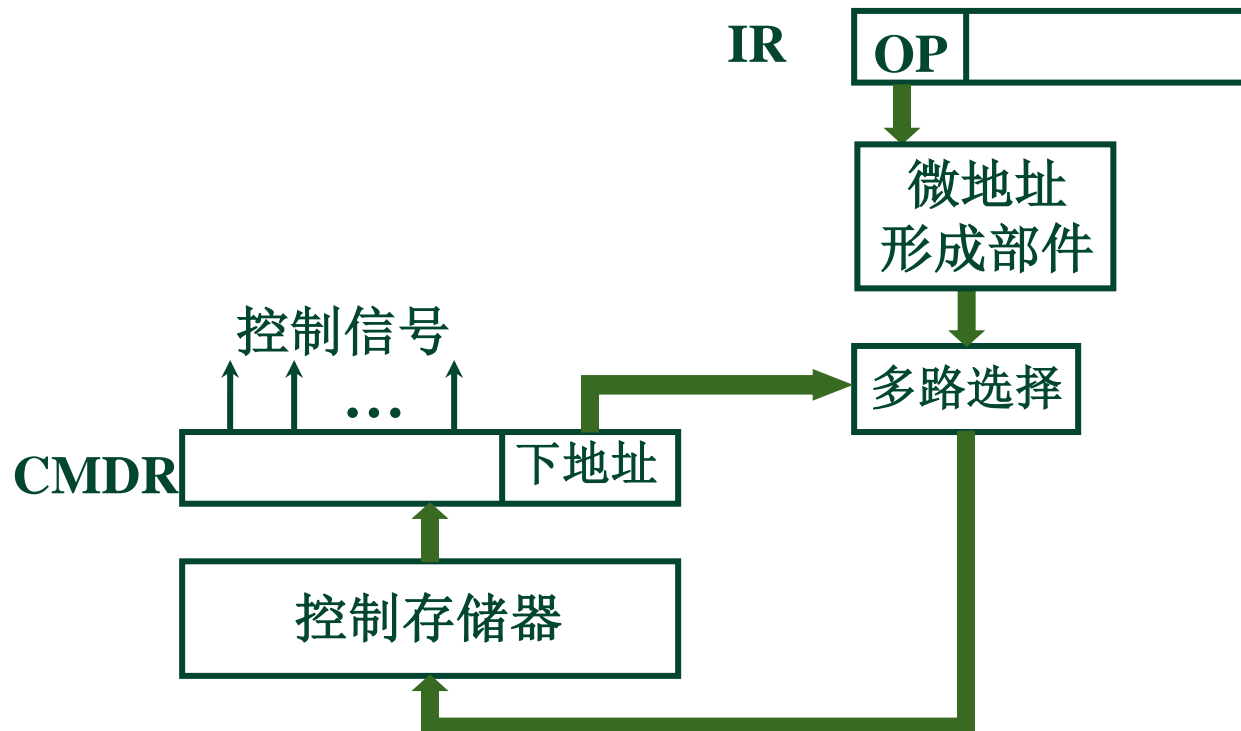

考虑留有一定的余量      取操作控制字段      18 位 → 24 位  
   下地址字段      5 位 → 6 位      } 共 30 位

## (6) 定义微指令操作控制字段每一位的微操作



# 3. 编写微指令码点


10.2

微程序 名称	微指令 地址 (八进制)	微指令（二进制代码）															
		操作控制字段										下地址字段					
		0	1	2	3	4	...	10	...	23	24	25	26	27	28	29	
取指	00	1	1	M(MAR)→MDR							0	0	0	0	0	1	
	01			1	1	MDR→IR							0	0	0	1	0
	02	1→R				1							×	×	×	×	×
CLA	03	PC+1→PC			Ad(IR)→MAR						0	0	0	0	0	0	
COM	04			1→R								0	0	0	0	0	0
ADD	10		1							1		0	0	1	0	0	1
	11			1	M(MAR)→MDR							0	0	1	0	1	0
	12			1→R								0	0	0	0	0	0
LDA	16		1							1		0	0	1	1	1	1
	17			1	Ad(IR)→MAR							0	1	0	0	0	0
	20			M(MAR)→MDR							0	0	0	0	0	0	

# 实例：微程序设计-单总线CPU

1

## 微程序控制器组成原理框图

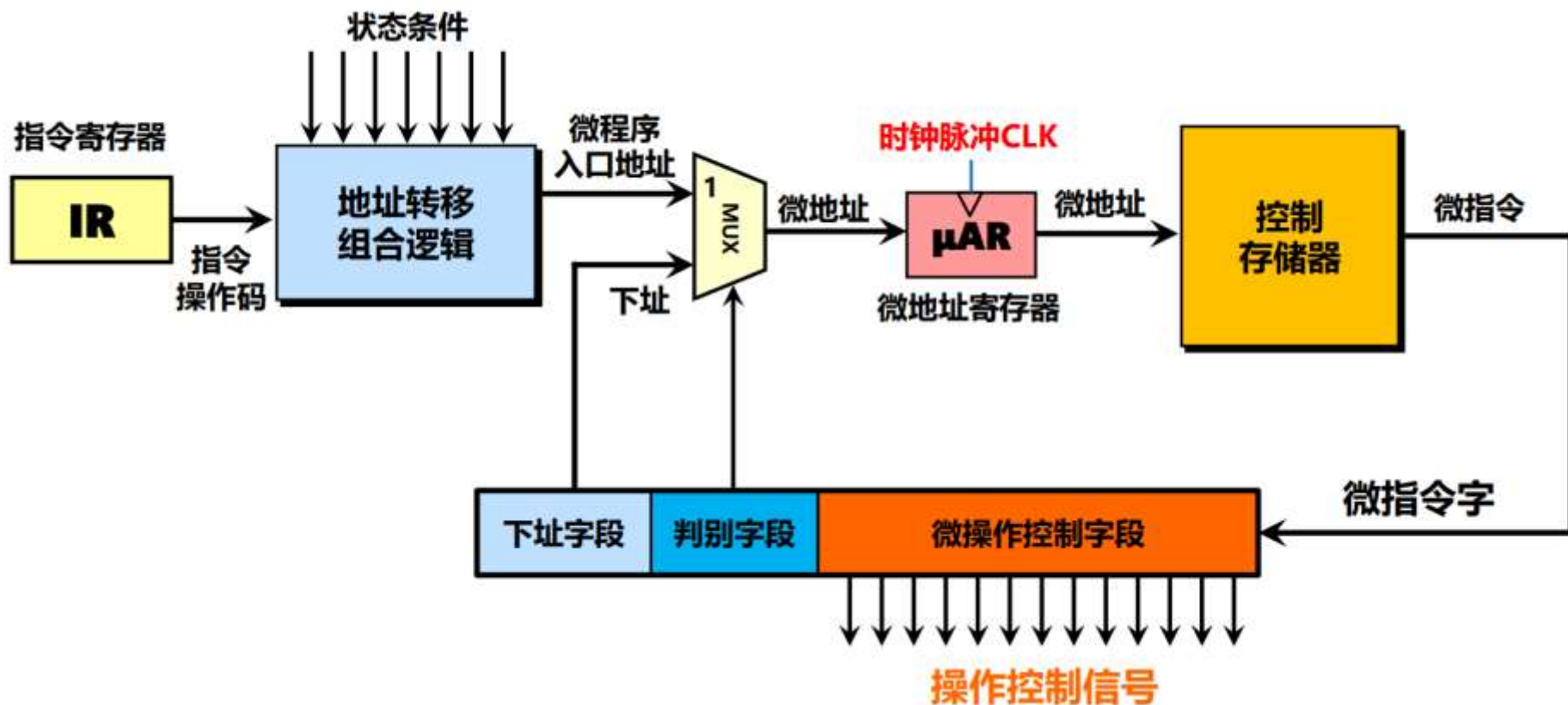




# 实例：微程序设计-单总线CPU

2

## 微指令格式

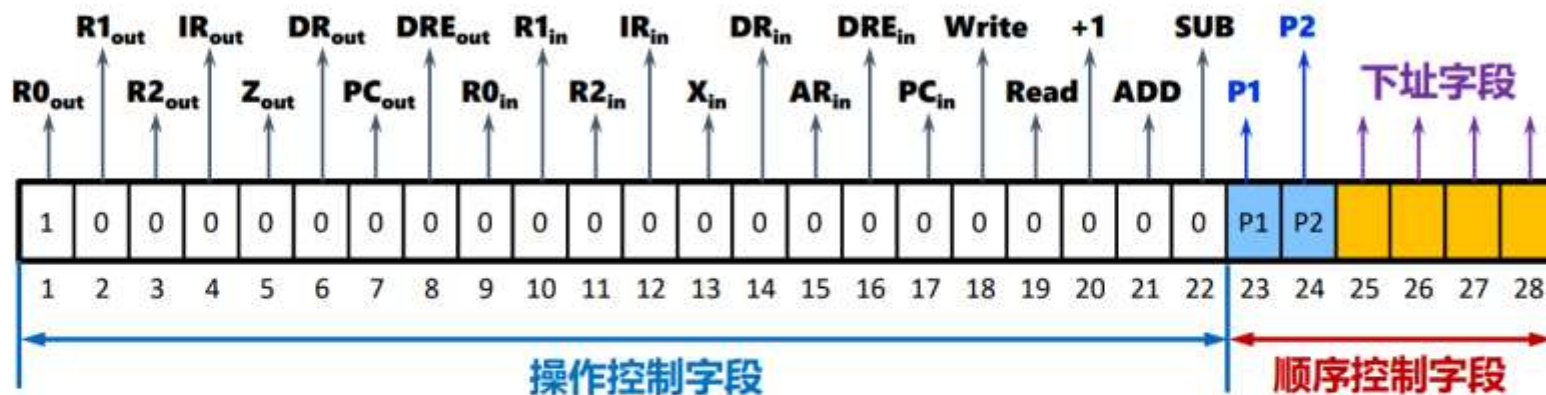

- 一条微指令对应一个时钟周期
- 微指令操作控制字段的信号在该时钟周期内有效
- 指令需要多少时钟周期就包括多少微指令

# 实例：微程序设计-单总线CPU

3


## 取指令数据通路

$\text{Mem}[\text{PC}++] \rightarrow \text{IR}$

■ 4个时钟周期

■ 四条微指令

节拍	数据通路	控制信号
T1	$(\text{PC}) \rightarrow \text{AR}, (\text{PC}) \rightarrow \text{X}$	$\text{PC}_{\text{out}}, \text{AR}_{\text{in}}, \text{X}_{\text{in}}$
T2	$(\text{X}) + 1 \rightarrow \text{Z}$	$+1, \text{Read}$
T3	$(\text{Z}) \rightarrow \text{PC}, \text{Mem}[\text{AR}] \rightarrow \text{DR}$	$\text{Z}_{\text{out}}, \text{PC}_{\text{in}}, \text{DRE}_{\text{in}}, \text{Read}$
T4	$(\text{DR}) \rightarrow \text{IR}$	$\text{DR}_{\text{out}}, \text{IR}_{\text{in}}$

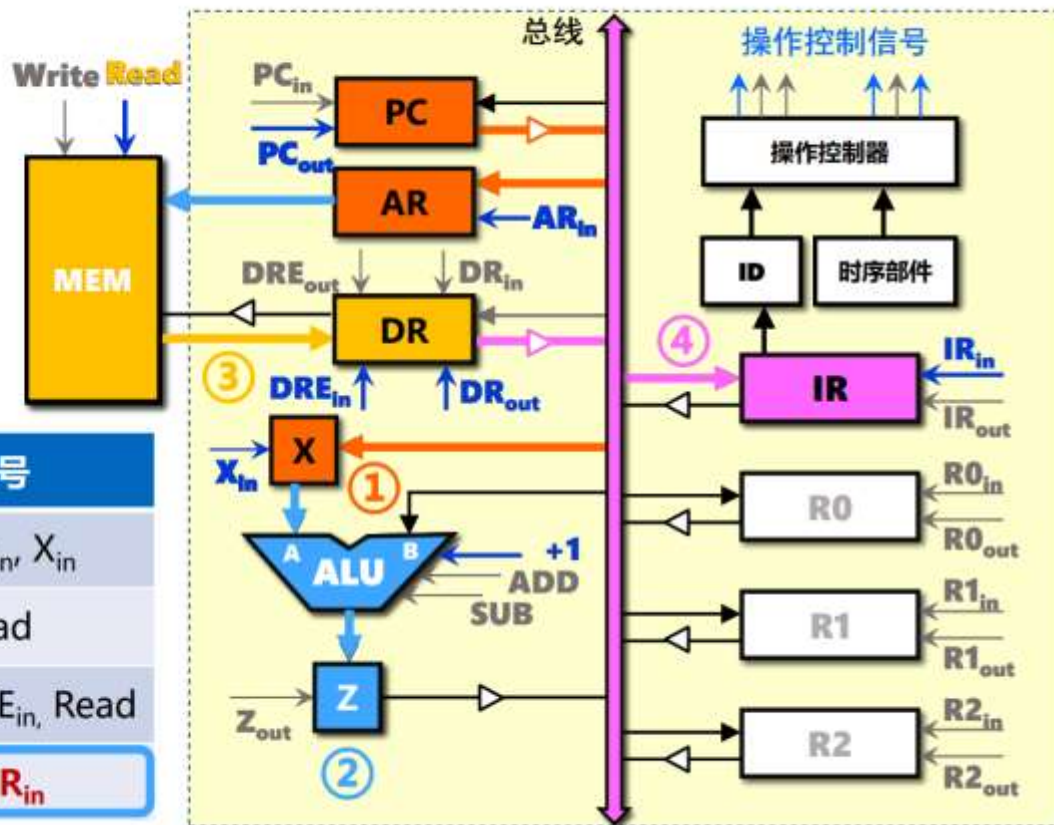


# 实例：微程序设计-单总线CPU

4

取指令微程序

节拍	取指令数据通路	控制信号
T1	(PC)→AR, (PC)→X	PC <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub> , X <sub>in</sub>
T2	(X)+1→Z	+1, Read
T3	(Z)→PC, Mem[AR]→DR	Z <sub>out</sub> , PC <sub>in</sub> , DRE <sub>in</sub> , Read
T4	(DR)→IR	DR <sub>out</sub> , IR <sub>in</sub>

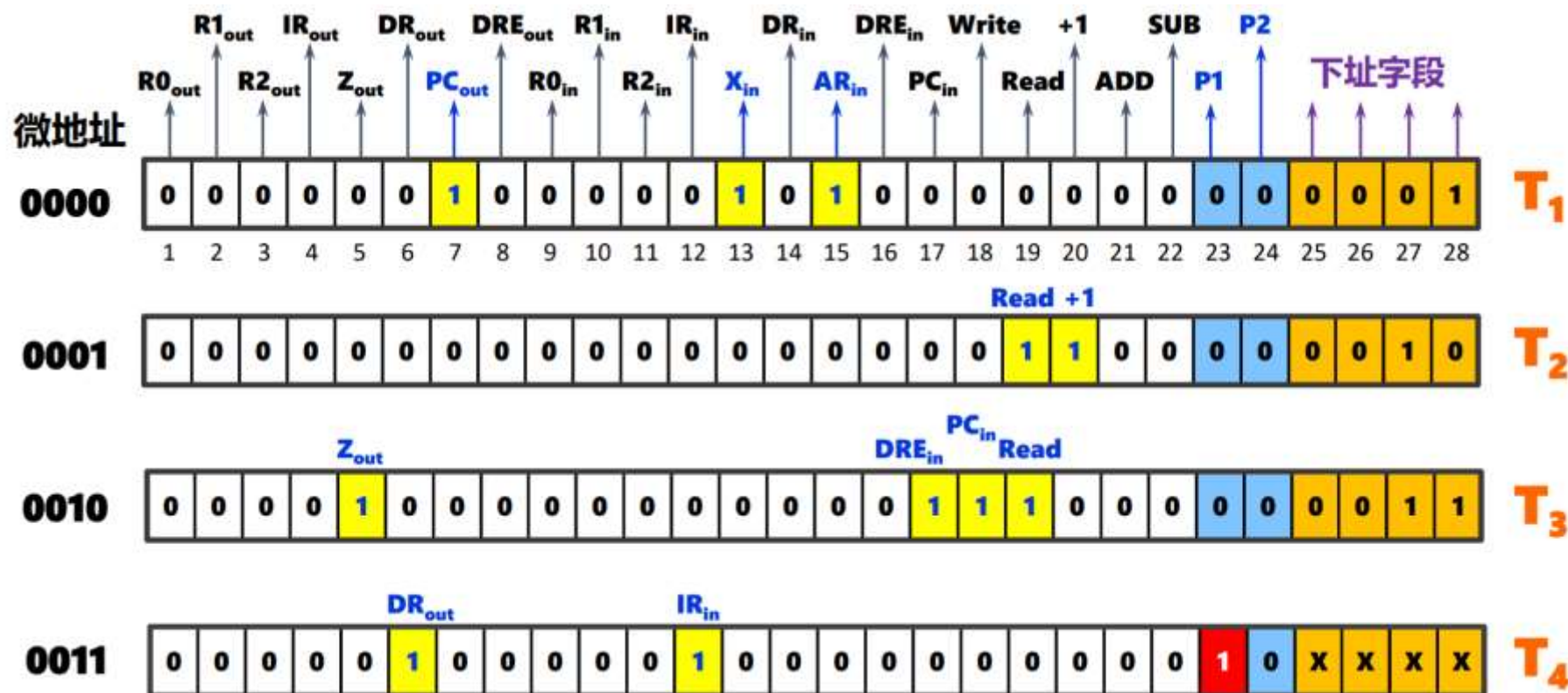



# 实例：微程序设计-单总线CPU


5

LOAD指令执行数据通路

**LOAD R0,6#**

**Mem[IR<sub>A</sub>] → Reg**

节拍	数据通路	控制信号
T1	(IR <sub>A</sub> )→AR	IR <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
T2		Read
T3	Mem[AR]→DR	DRE <sub>in</sub> , Read
<b>T4</b>	<b>(DR)→R0</b>	<b>DR<sub>out</sub>, R0<sub>in</sub></b>

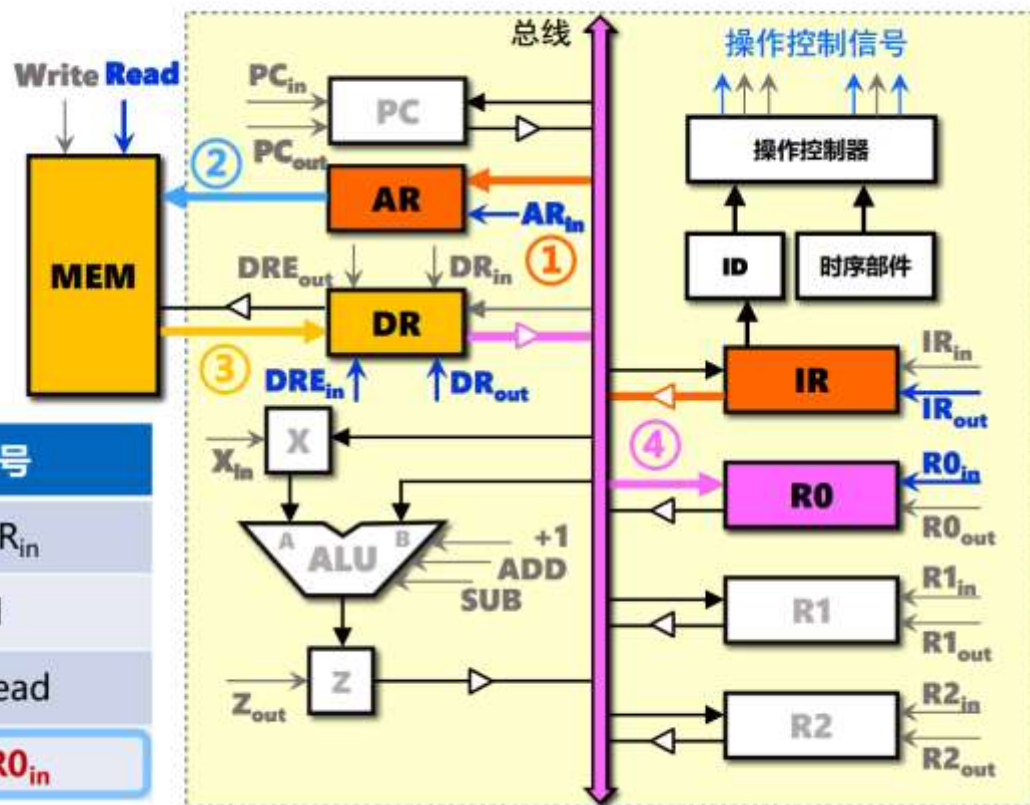


# 实例：微程序设计-单总线CPU

6

## LOAD指令微程序


节拍	取指令数据通路	控制信号
T1	$(IR_A) \rightarrow AR$	$IR_{out}, AR_{in}$
T2		Read
T3	$Mem[AR] \rightarrow DR$	$DRE_{in}, Read$
T4	$(DR) \rightarrow R0$	$DR_{out}, R0_{in}$

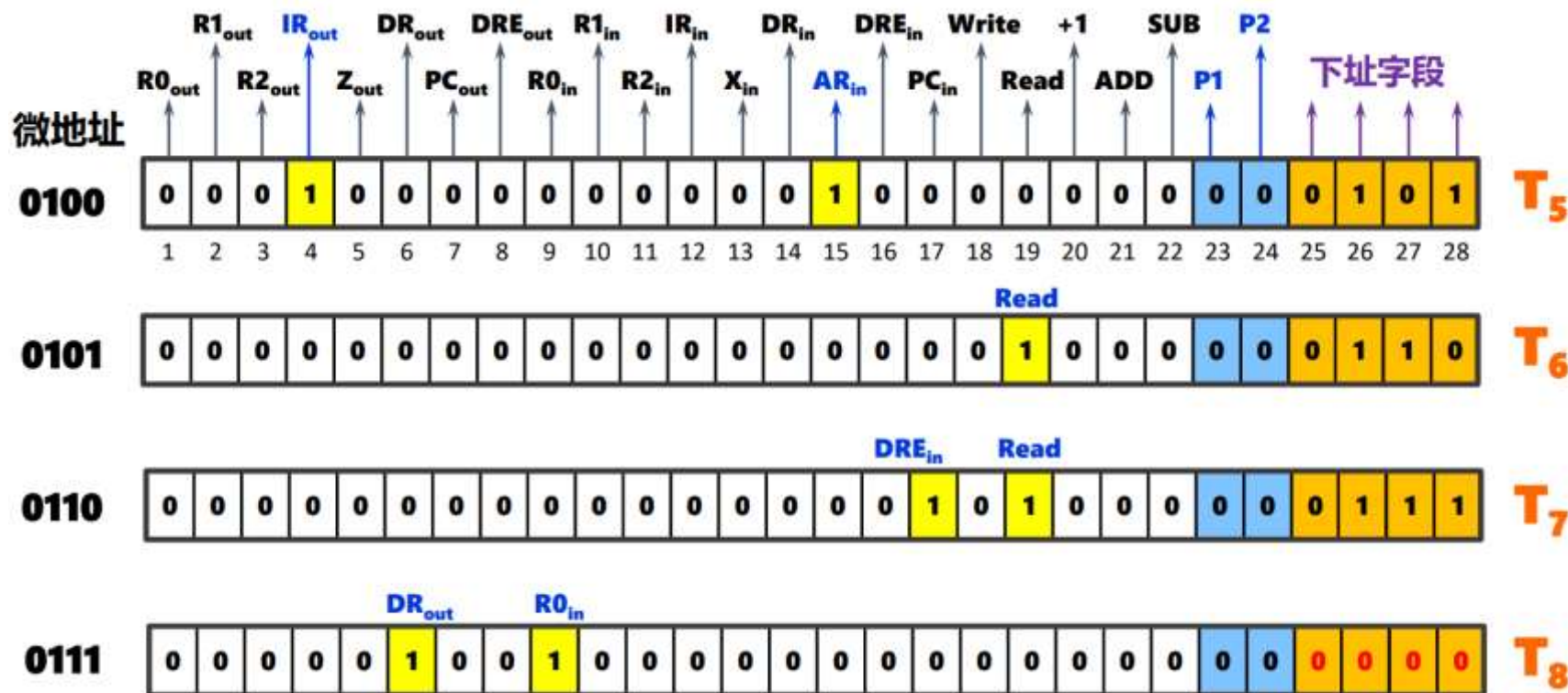

# 实例：微程序设计-单总线CPU

7

## MOVE指令微程序

 


节拍	数据通路	控制信号
T1	$(IR_A) \rightarrow R[0]$	$IR_{out}, R1_{in}$
T2		
T3		
T4		

# 实例：微程序设计-单总线CPU

8

## ADD指令微程序

节拍	数据通路	控制信号
T1	$(R0) \rightarrow X$	$R0_{out}, X_{in}$
T2	$(X) + (R1) \rightarrow Z$	$R1_{out}, ADD$
T3	$(Z) \rightarrow R0$	$Z_{out}, R0_{in}$
T4		

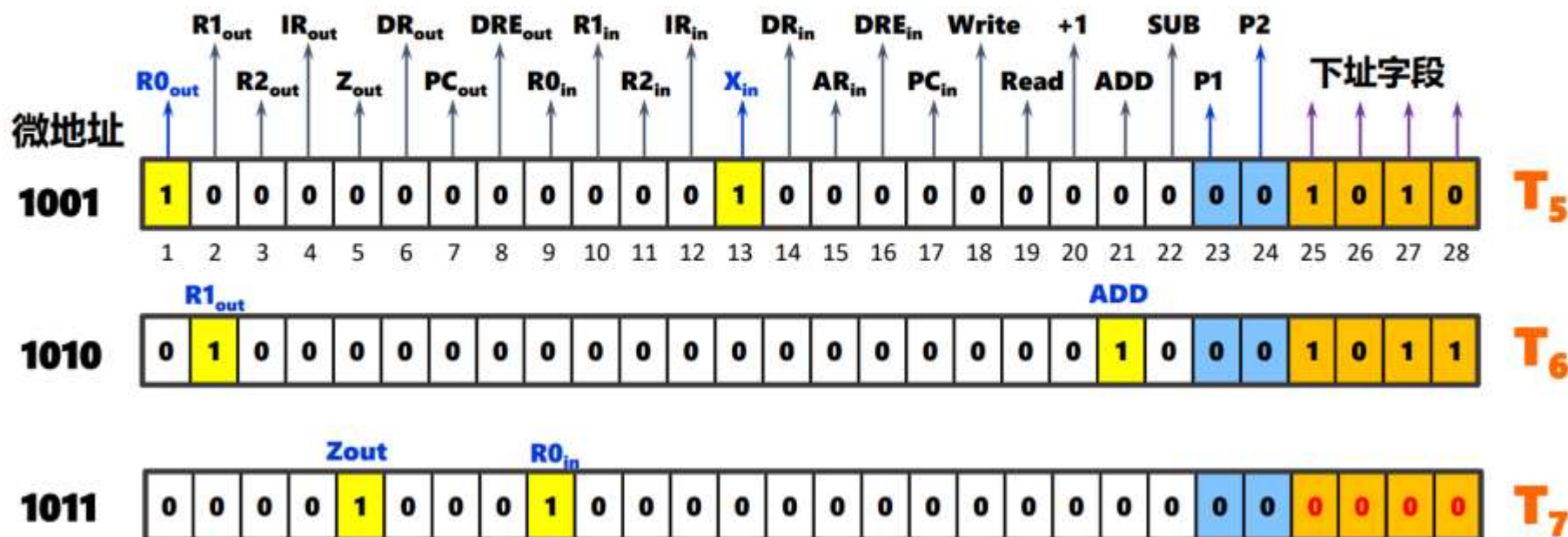




# 实例：微程序设计-单总线CPU

9

## STORE指令微程序

节拍	数据通路	控制信号
T1	(R2)→AR	R2 <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub>
T2	(R0)→DR	R0 <sub>out</sub> , DR <sub>in</sub>
T3	(DR)→Mem[AR]	DRE <sub>out</sub> , Write
T4		

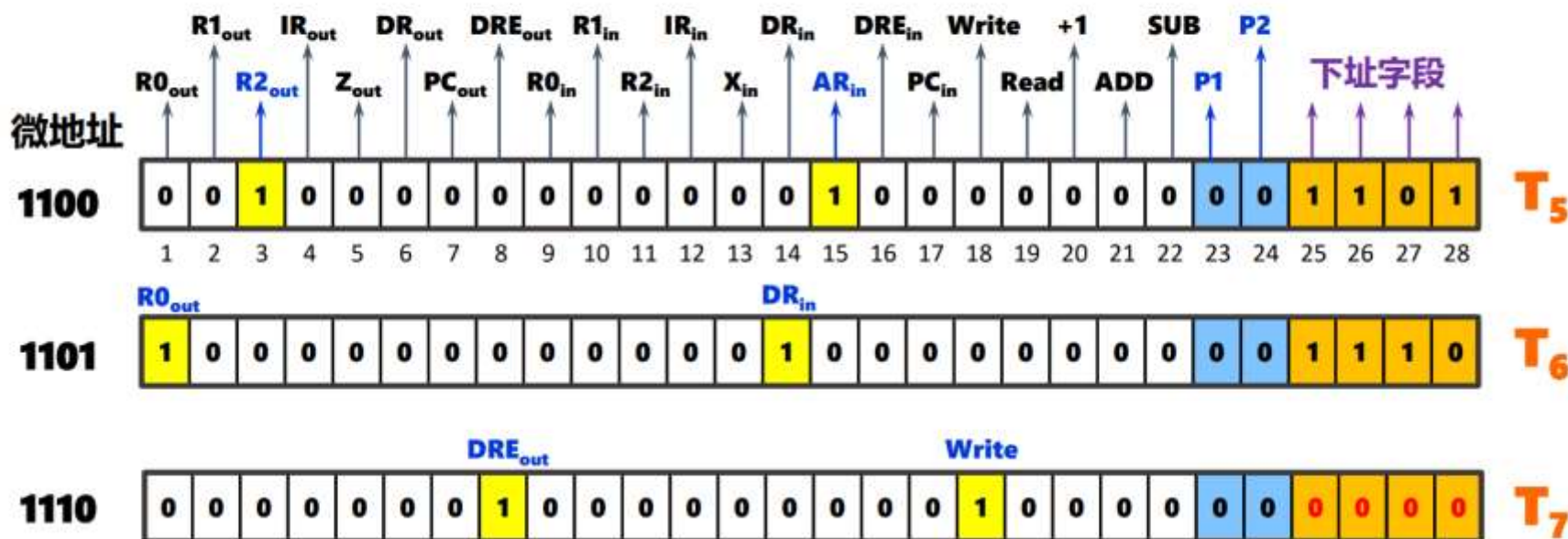




# 实例：微程序设计-单总线CPU

A

## JMP指令微程序

 

节拍	数据通路	控制信号
T1	$(IR_A) \rightarrow PC$	$IR_{out}, PC_{in}$
T2		
T3		
T4		

# 实例：微程序设计-单总线CPU

B

## 单总线CPU微程序

微地址	操作控制字段																				顺序控制字段									
0000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	取指令微程序			
0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0				
0010	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1				
0011	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	X	X	X
0100	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	LOAD微程序	
0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
0110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
0111	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MOVE微程序	
1000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		0
1010	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
1011	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	STORE微程序	
1100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		1
1101	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		0
1110	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JMP 微程序
1111	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**【2009统考真题】相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是( )。**

- ☐ A 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易
- ☐ B 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
- ☐ C 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易
- ☒ D 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

提交



# Thank You!

Computer Architecture Research Institute - Computer Organization

